

INTRODUÇÃO A VHDL



Prof. Raimes Moraes

INTRODUÇÃO A VHDL

Objetivo:

**Apresentar a linguagem VHDL
para a configuração de PLDs
através de exemplos**

VHDL

- *VHSIC Hardware Description Language*
 - *VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit*
- Linguagem com padrão industrial para descrever, modelar e gerar circuitos digitais (IEEE 1076-1993).
- Surgiu a partir da década de 80 (DDEUA) para documentação de projetos.

VHDL

- Vantagens:
 - **linguagem para projeto e simulação;**
 - **portabilidade entre plataformas e componentes;**
 - **mais eficiente que projetos esquemáticos e booleanos (não necessita de documentação explicativa);**
- Desvantagens:
 - **qualidade do projeto gerado varia com o compilador;**
 - **inibe criatividade do projetista;**

Por quê VHDL?

- HDL: Abel, Verilog, AHDL, VHDL.
 - Padrão Depto. Defesa Americano, IEEE, ANSI.
 - VHDL é a mais utilizada (mais de 50 % do mercado)
 - Utilizado como ferramenta de modelagem não só em eletrônica, mas em outras áreas de conhecimento (mecânica, hidráulica).
 - Utilização em ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*)

VHDL

Versões da linguagem:

- **1987 – Padrão IEEE 1076**
- **1994 – Revisão: Padrão IEEE 1076 '93**
- **2000 - Revisão: Padrão IEEE 1076 2000**
- **2000 - Revisão: Padrão IEEE 1076 2002**
- **2007 - *VHDL Procedural Language Application Interface* (IEEE 1076c 2007): simulador VHDL deve permitir interação com linguagem de programação (C++)**
- **2009 - Revisão: Padrão IEEE 1076 2008**

(http://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/vhdl_2008/)

VHDL

- Módulos da Linguagem
 - **ENTITY**
 - **ARCHITECTURE**
 - **CONFIGURATION**
 - **PACKAGE**
 - **PACKAGE BODY**

Módulo *Entity*

- Descreve os pinos de entrada e saída do dispositivo projetado.

```
entity MEIOSOMADOR is
    port (A, B : in bit;
          SOMA, VAI1 : out bit); -- comentário
end entity MEIOSOMADOR;
```

Nome dos pinos

**Direção
(in, out, inout)**

Tipo de dado

-- comentário

Módulo *Architecture*

- Define a função executada pelo circuito.

architecture **DFLOW** of **MEIOSOMADOR** is
begin

SOMA <= **A** xor **B**;

VAI1 <= **A** and **B**;

end architecture;

Módulo *Configuration*

Uma **entity** pode possuir mais que uma **architecture**: Para mesmos pinos de entrada e saída, podem ser associadas diferentes funções a serem executadas.

Configuration é utilizada pra especificar uma dada arquitetura à entidade. Altera recomenda que seja utilizada uma única arquitetura para cada entidade.

Configuration **EXEMPLO** of **MEIOSOMADOR** is
 for **DFLOW** end for;
end configuration;

Operadores

Outros	P r i o r i d a d e	**	abs	not			
Multiplicação		*	/	mod A-B*N	rem A-(A/B)*B		
Sinal		+ (sign)	- (sign)				
Adição		+	-	&			
Relacionais		=	/=	<	<=	>	>=
Lógicos		and	or	nand	nor	xor	xnor

MOD: resultado tem sinal de B; **REM:** result. tem o sinal de A.


$$7 \bmod (-4) = 7 - 4 * 2 = -1; (-7) \text{ rem } (4) = -7 - (-1) * 4 = -3$$

& (concatenação): "0110" = "01"&"10";


OBS: operadores aritméticos: Aplicam-se a valores inteiros.
operadores lógicos: Aplicam-se a bits.

Operadores de Deslocamento


"01101001" shl 1 = "11010010"

 


"01101001" sla 1 = "11010011"

 


"01101001" rol 1 = "11010010"

 


"01101001" srl 1 = "00110100"

 

"01101001" sra 1 = "00110100"

 

"01101001" ror 1 = "10110100"

 


Tipos de Arquitetura

Existem diferentes modelos para declarar a lógica a ser sintetizada no PLD:

- *Dataflow*
- *Structural*
- *Behavioral*
- *Mix*

Tipos de Arquitetura: *Dataflow*

- Ex: Somador Completo

 

Tipos de Arquitetura: *Dataflow*

- As atribuições de valores ocorrem simultaneamente.

entity **SOMADOR** is

port (**A**, **B**, **VEM1** : in bit; **SOMA**, **VAI1** : out bit);

end entity **SOMADOR**;

architecture **ASOMA** of **SOMADOR** is

begin

SOMA <= (**A** xor **B**) xor **VEM1**;

VAI1 <= (**A** and **B**) or (**B** and **VEM1**) or (**A** and **VEM1**);

end architecture;

Tipos de Arquitetura: *Dataflow*

architecture ARQ of E is

begin

Y <= A xor C;

Z <= A and B;

end architecture;

Alteração do sinal 'A' faz com que as 2 atribuições sejam executadas paralelamente.

Alteração do sinal 'C' faz com apenas a 1ª. atribuição seja executada.

Tipos de Arquitetura: *Dataflow*

- **Atribuição Condicional: Implementar multiplexador 3 para 1**

entity Mux3to1 is

**port (A, B, C, S0, S1: in bit;
Z : out bit);**

end entity Mux3to1;

architecture DFLOW of Mux3to1 is
Begin

**Z <= A when S0 = '0' and S1 = '0' else
B when S0 = '1' and S1 = '0' else
C;**

end architecture;

Tipos de Arquitetura: *Dataflow*

- Atribuição Condicional

```
<optional_label>: <target> <= <value> when <condition> else  
    <value> when <condition> else  
    <value> when <condition> else  
  
...  
<value>;
```

Tipos de Arquitetura: *Dataflow*

- **Atribuição de Sinal Selecionado:** Realizar operação de or ou and entre as entradas A e B conforme sinal de seleção S.

entity **Mux2to1** is

port (**A, B, S** : in bit;
 Z : out bit);

end entity **Mux2to1**;

architecture **DFLOW** of **Mux2to1** is
Begin

with S select

Z <= **A** or **B** when '0' ,
 A and **B** when '1' ;

end architecture;

Tipos de Arquitetura: *Dataflow*


- Atribuição de Sinal Selecionado

<optional_label>: with <expression> select

**<target> <= <value> when <choices>
<value> when <choices>
<value> when <choices>
...
<value> when others;**

Tipos de Arquitetura: *Structural*

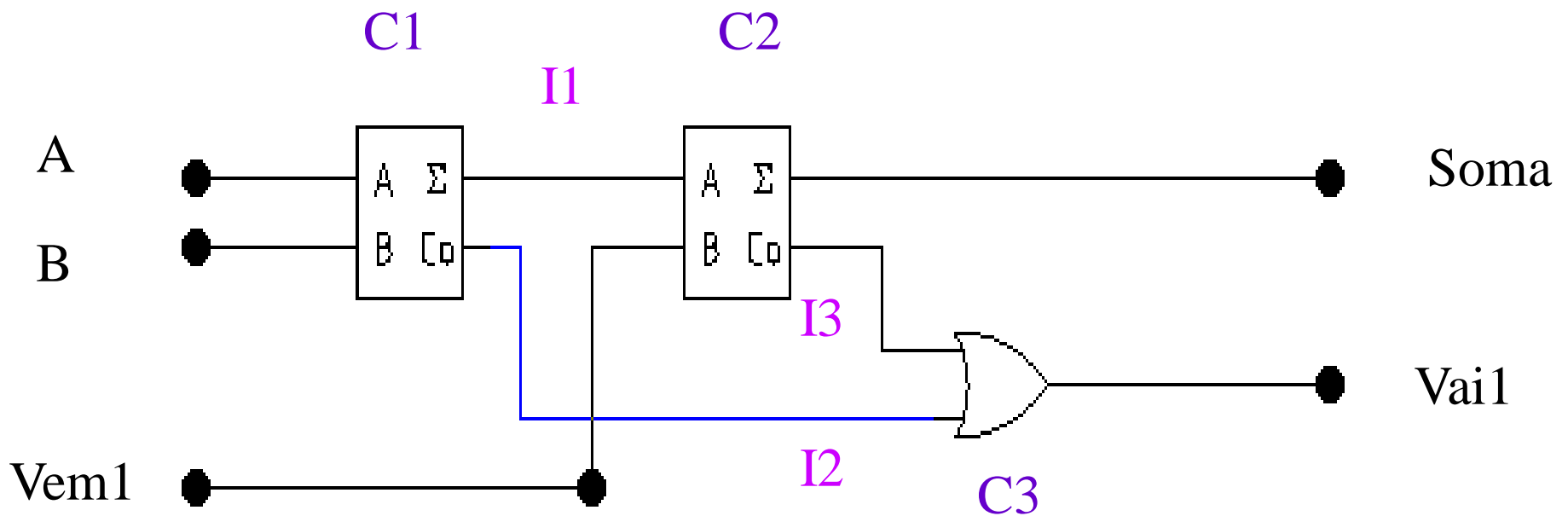- Descreve circuito como componentes interconectados.
- Mesma tarefa do bdf na interligação de componentes.



Tipos de Arquitetura: *Dataflow*

- Exercício:
 - Criar uma porta OU com entidade denominada ORGATE, Entradas A e B; Saída denominada Z.

```
entity ORGATE is
    port (
        A, B    : in bit;
        Z       : out bit
    );
end entity ORGATE;

architecture DFLOW of ORGATE is
begin
    Z <= A or B;
end architecture;
```

Tipos de Arquitetura: *Structural*

entity **SCOMPLETO** is

port (**A, B, VEM1** : in bit; **SOMA, VAI1** : out bit);

end entity **SCOMPLETO**;

architecture **ESTRT** of **SCOMPLETO** is

signal **I1, I2, I3** : bit;

component **MEIOSOMADOR**

port(**A, B** : in bit; **SOMA, VAI1** : out bit);

end component;

component **ORGATE**

port(**A, B** : in bit; **Z** : out bit);

end component;

Begin


C1: MEIOSOMADOR port map(**A,B,I1,I2**);

C2: MEIOSOMADOR port map(**I1,VEM1, SOMA, I3**);

C3: ORGATE port map(**I3,I2, VAI1**);

end architecture;

Tipos de Arquitetura: *Structural*

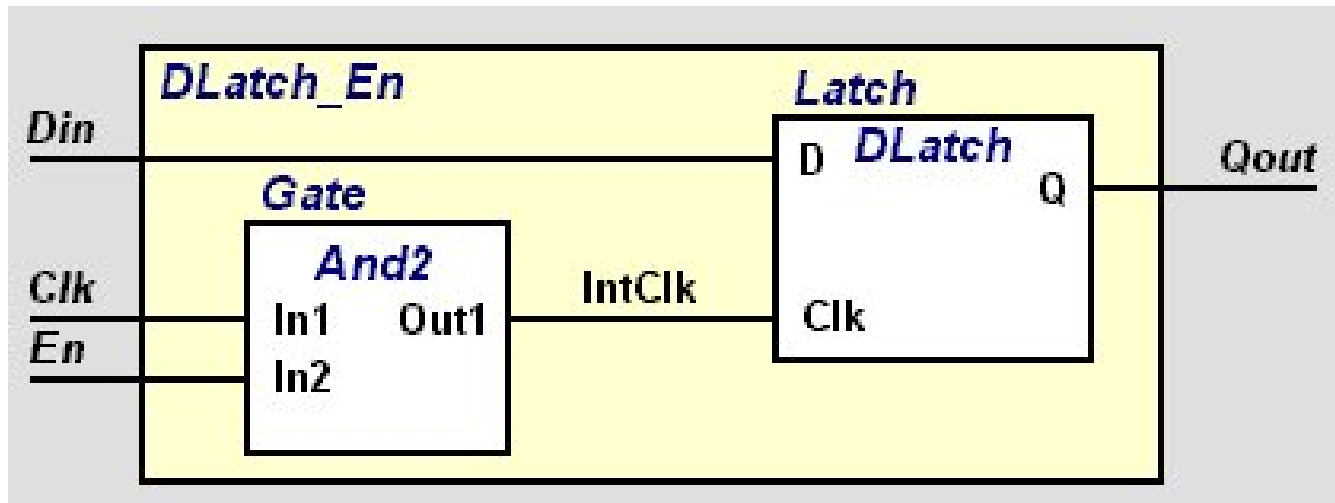

BEGIN

```
C1 : mand2  PORT MAP ( in1  => clk,  
                      in2  => en,  
                      out1 => intclk);
```

Associação
Declarada

```
C2 : mlatch  PORT MAP (intclk,din,qout);
```

END;

Associação
por posição

Tipos de Arquitetura: *Structural*

ENTITY **root** IS

PORT(
 din, en, clk : IN bit;
 qout : OUT bit);

END ENTITY **root**;

ARCHITECTURE **struct** OF **root** IS

COMPONENT **mand2** -- componente criado em um outro projeto

PORT (
 in1,in2 : in bit;
 out1 : out bit);

END COMPONENT;

COMPONENT **mlatch** -- componente criado em um outro projeto

PORT (
 clkd, d : in bit;
 q : out bit);

END COMPONENT;

signal intclk: bit; -- incluir agora o código do slide anterior

Tipos de Arquitetura: *Behavioral*

Relação entre sinais de entrada e saída do circuito é descrita como conjunto de comandos seqüenciais. O início e fim destes comandos seqüenciais são indicados pela diretiva processo.

entity **mux41** is

port (**A,B,C,D** : in bit; **S** : in bit_vector(1 downto 0) ; **Z** : out bit);

end entity **mux41**;

architecture **firstif** of **mux41** is

begin

process (A, B, C, D, S)

begin

if	(S = "00")	then	Z <= A;
----	------------	------	---------

elsif	(S = "01")	then	Z <= B;
-------	------------	------	---------

elsif	(S = "10")	then	Z <= C;
-------	------------	------	---------

else			Z <= D;
------	--	--	---------

end if;

end process;

end architecture;

Tipos de Arquitetura: *Behavioral*

Diretiva *Process*

[nome:] PROCESS [(lista de sensibilidade)]

[parte declarativa]

BEGIN

corpo do procedimento

executado seqüencialmente

END PROCESS [nome];

A lista de sensibilidade informa os sinais cuja alteração de nível lógico dispara a execução do processo.

Tipos de Arquitetura: *Behavioral*

architecture **BH** of **PRCEX** is
begin

P1 : process(A,B)

begin

VAI1 <= A and B;

end process P1;

P2 : process(A,B)

begin

SOMA <= A xor B;

end process P2;

end architecture;

Alteração do sinal 'A' faz com
que os 2 processos sejam
executados paralelamente

Tipos de Arquitetura: *Dataflow* Equivalente

```
architecture BH of PRCEX is
begin
    VAI1 <= A and B;
    SOMA <= A xor B;
end architecture;
```

Tipos de Arquitetura: *Behavioral* => *IF-THEN*

IF *<condition1>* **THEN**

{sequence of statement(s)}

ELSIF *<condition2>* **THEN**

{sequence of statement(s)}

▪

▪

ELSE

{sequence of statement(s)}

END IF;

Exercício

Modificar o exemplo anterior para que o multiplexador passe a ter cinco sinais de entrada. Caso a entrada de seleção apresente um valor maior que 4, a saída do mesmo deve ficar em '0' .

Exercício

Modificar o exemplo anterior para que o multiplexador passe a ter cinco sinais de entrada. A saída do mesmo deve ficar em estado de alta impedância caso a entrada de seleção apresente um valor não permitido.

Obs: BIT => **'0'** e **'1'** ; necessário mudar o tipo dos sinais de entrada para STD_LOGIC.

Tipos de Dados VHDL

- **C** → Char, Integer, Float, Double

Ex. → char EXEMPLO;

- **VHDL** → Bit ('0' ou '1') ;

Ex. » signal CLR : bit;

Std_logic;

Ex. » signal CLR : std_logic;

Tipos de Dados VHDL

Type Std_logic is (-- ieee library

'U',	-- Unitialized
'X'	-- Forcing Unknow,
'0',	-- Forcing 0
'1',	-- Forcing 1
'Z' ,	-- High Impedance
'W',	-- Weak Unknow
'L',	-- Weak 0
'H'	-- Weak 1
'-');	-- Do not care

'U', 'X', '-', 'W', 'L', 'H'  Não utilizados em síntese

Bibliotecas

- **Standard** (Bit, Boolean, Integer, Real, Time, etc);
- **IEEE**
 - » **Std_logic_1164** (Std_logic Types e sua funções)
 - » **Std_logic_arith** (Funções Aritméticas)
 - » **Std_logic_signed** (Funções Aritméticas com sinal)
 - » **Std_logic_unsigned** (Funções Aritméticas sem sinal)
- **Work** (Biblioteca do programador. Diretório de trabalho)

Tipos de Arquitetura: *Behavioral* => *IF-THEN*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux3s is
  port (A,B,C,D,E : in std_logic; S : in std_logic_vector(2 downto 0) ;
        Z : out std_logic);
end entity mux3s;
architecture firstif of mux3s is
  begin
    process (A, B, C, D, E, S)
    begin
      if      (S = "000") then          Z <= A;
      elsif  (S = "001") then          Z <= B;
      elsif  (S = "010") then          Z <= C;
      elsif  (S = "100") then          Z <= D;
      elsif  (S = "101") then          Z <= E;
      else                                     Z <= 'Z';
      end if;
    end process;
  end architecture;
```


Diretivas *Library* e *Use*

- **Library:** nome simbólico de diretório contendo arquivos de outro projeto previamente compilado. Associação realizada pelo compilador.
LIBRARY <Name> ;
- **Use:** permite o compilador localizar componentes específicos da biblioteca (diretório) para compilação.
Use Lib_name.Pack_name.Object;

Tipos de Arquitetura: *Behavioral* => *IF-THEN*

- Implementação de multiplexador como decodificador de prioridade (Xilinx):
 - Atraso aumenta com o laço elsif
 - Utilizar entradas mais críticas primeiro

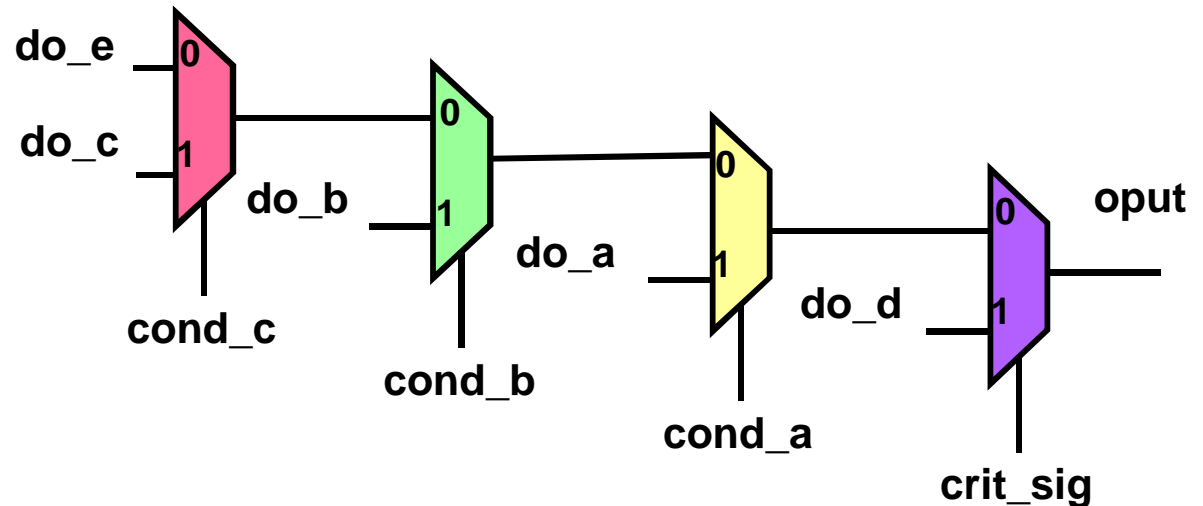
```
IF (crit_sig) THEN oput <= do_d ;  
  
ELSIF cond_a THEN oput <= do_a;  
  
ELSIF cond_b THEN oput <= do_b;  
  
ELSIF cond_c THEN oput <= do_c;  
  
ELSE oput <= do_e;  
  
END IF;
```



Melhor utilizar Case para mux (combinacional)

Exemplo Anterior


Tools => Netlist Viewer => RTL Viewer

 

Exercício

Projete um buffer (Tipo 74373) com oito entradas de sinais de dados, oito saídas de sinais de dados, uma entrada de sinal de clock e uma entrada de habilitação. Os dados presentes no barramento de entrada do buffer, quando da subida do sinal de clock, devem estar presentes na saída se a entrada de habilitação estiver em nível lógico baixo. Caso a entrada de habilitação esteja em nível lógico alto, a saída deve estar em estado de alta impedância.

Circuito Equivalente

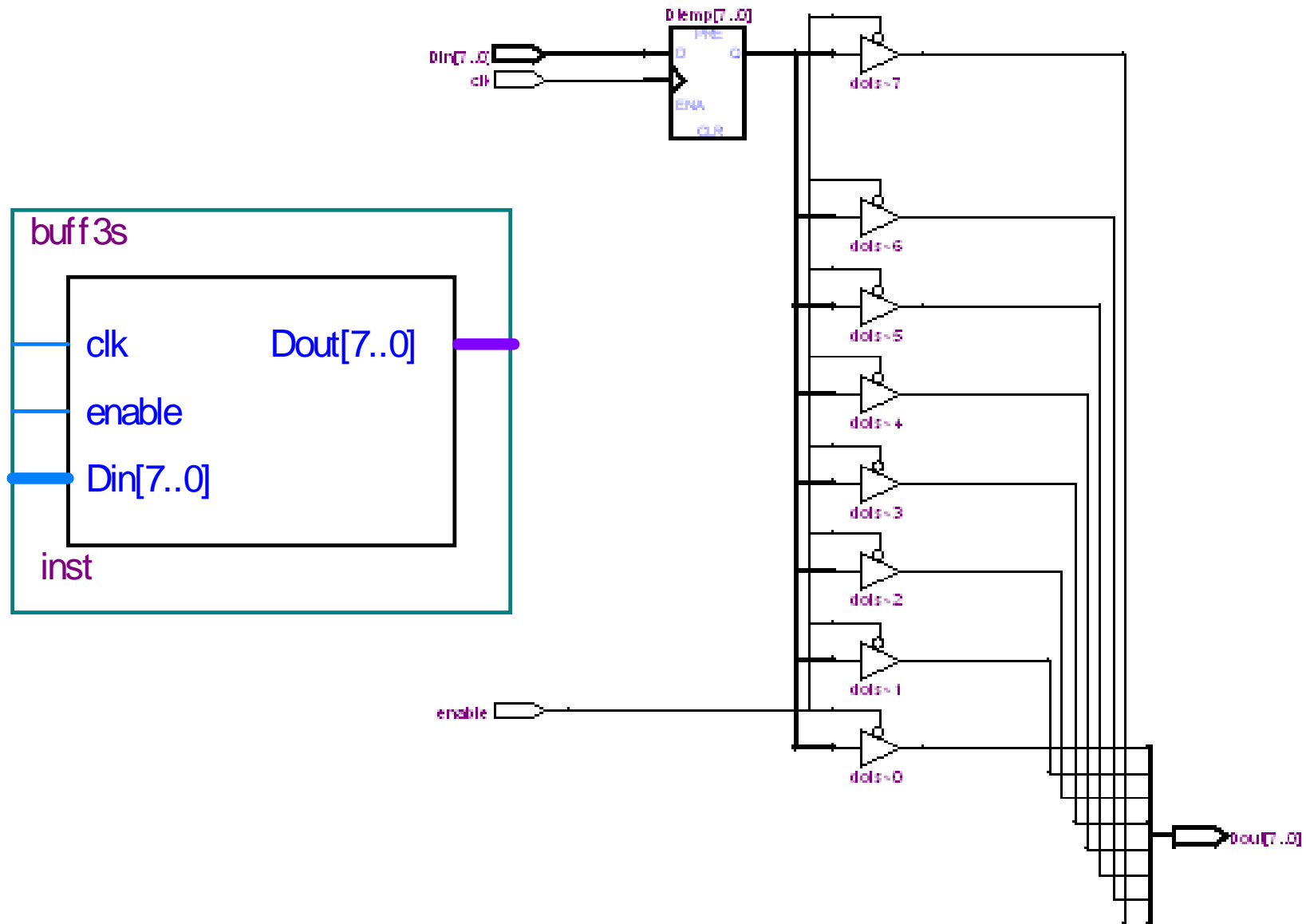

Tipos de Arquitetura: *Behavioral => IF-THEN*

```
library ieee;
```

```
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity buff3s is
```

```
port    (
```

```
    clk, enable : in std_logic;
```

```
    Din  : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
    Dout : out std_logic_vector(7 downto 0));
```

```
end entity buff3s;
```

```
architecture buffif of buff3s is
```

```
signal Dtemp : std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
begin
```

```
    um: process (clk)
```

```
    begin
```

```
        if (clk'event and clk = '1') then Dtemp <= Din;
```

```
        end if;
```

```
    end process um;
```

```
    dois: process (enable,Dtemp)
```

```
    begin
```

```
        if (enable = '0') then Dout <= Dtemp;
```

```
        else Dout <= (others=>'Z');
```

```
        end if;
```

```
    end process dois;
```

```
end architecture;
```

Atributo 'Event'

- Atributo de sinal que retorna um valor verdadeiro ('1') quando há uma mudança de valor no sinal ao qual se encontra associado.


std_logic_1164 package

SIGNAL'event and SIGNAL = '1'; rising_edge (SIGNAL)

SIGNAL'event and SIGNAL = '0'; falling_edge (SIGNAL)


OBS:

Processo Combinacional

 

X

Sequencial

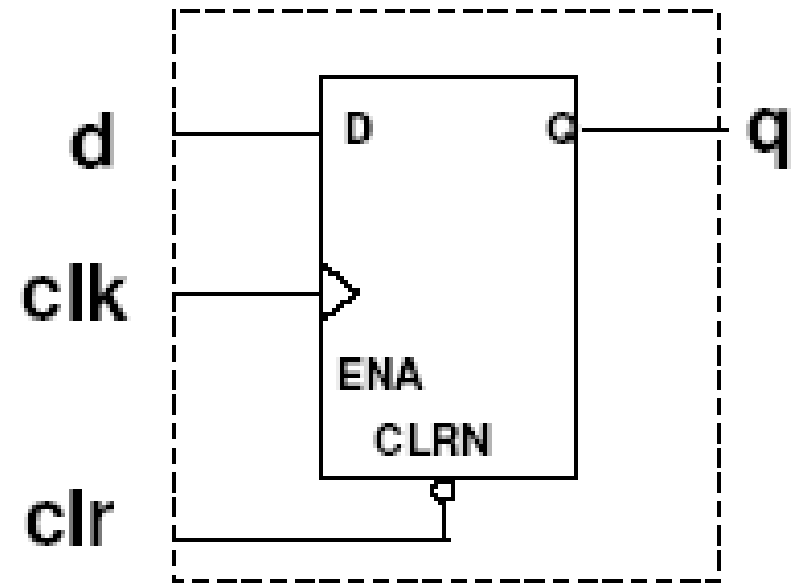

PROCESS(a, b, sel)


Lista de
sensibilidade
inclui todos os
sinais

PROCESS(clr, clk)

Lista de sensibilidade
inclui *clock* e sinais de
controle

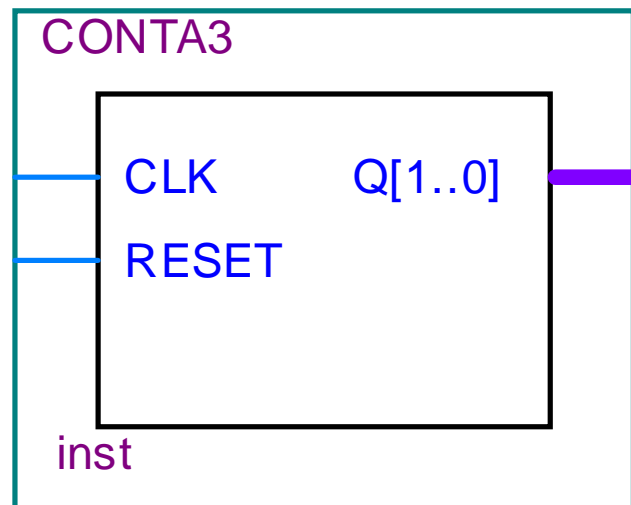Exercício

Projete um contador de 0 a 3 que possua entrada para sinal de *reset* que zere a contagem.



Exercício

Library IEEE;

USE IEEE.Std_Logic_1164.all;

USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity CONTA3 is

port (CLK, RESET : in STD_LOGIC;

Q : out STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNT0 0));

end entity CONTA3;

architecture AR3 of CONTA3 is

begin

process (CLK,RESET)

variable CONTA : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNT0 0);

begin

IF (RESET = '0') THEN CONTA := "00";

ELSIF CLK'event and CLK = '1' then CONTA := CONTA +1;

END IF;

Q <= CONTA;

end process;

end architecture;

Operator Overload: Múltipla definição para diferentes sinais de entrada

```
package std_logic_unsigned is
```

```
function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "+"(L: INTEGER; R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: STD_LOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "+"(L: STD_LOGIC; R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;  
  
function "-"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "-"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "-"(L: INTEGER; R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "-"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: STD_LOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR;  
function "-"(L: STD_LOGIC; R: STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;
```

Classes de Dados

- **C** → **constantes e variáveis.**
- **VHDL** → **constantes, variáveis, sinais.**
 - Ex. **constant MAX_SIZE : integer := 10;**
 variable COUNT : integer range 0 to 8;
 signal INT5 : bit;

Classes de Dados

- **Constant**
declaradas em Package, Entity, Architecture e Process
- **Variable**
declaradas em Process e Function.
- **Signal**
declaradas em Package, Entity ou Architecture

Variable: realiza armazenagem local;

conhecida apenas dentro do processo;


a atribuição de valores ocorre imediatamente;

retém valores atribuídos entre execuções do processo;

Signal : corresponde a interconexão entre circuitos/processos;
assume último valor atribuído antes de sair do processo;
compartilha valores atribuídos entre processos.


Sinal => Síntese de Hardware

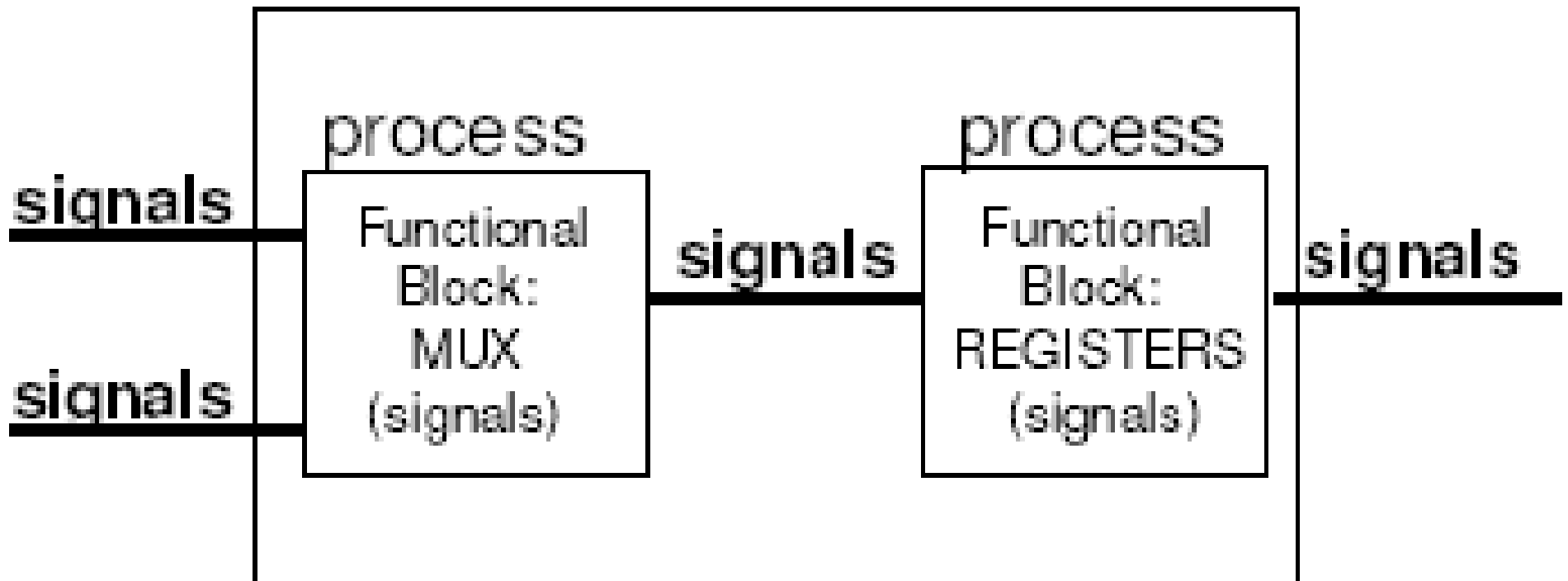Corresponde a conexão física entre circuitos para arquitetura estrutural.



Sinal => Síntese de Hardware

 
```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF rising_edge(clk) THEN
        a <= d;
        b <= a;
        q <= b;
    END IF;
END PROCESS;
```



Variável => Armazenamento Local

```
PROCESS (clk)
VARIABLE a, b : STD_LOGIC;
BEGIN
    IF rising_edge(clk) THEN
        a := d;
        b := a;
        q <= b;
    END IF;
END PROCESS;
```

Uso de variável

 

Tipos de Arquitetura: *Behavioral* => *CASE*

entity **mux31** is

port (A,B,C: in bit; **S** : in bit_vector(3 downto 0) ; **Z** : out bit);

end entity **mux31**;

architecture **firstcase** of **mux31** is

begin

process (A,B,C,S)

begin

case S is

when X"0" => Z <= B;

when X"5" => Z <= C;

when X"7" | X"9" => Z <= A; -- valor 7 ou 9

when others => null; -- faz nada

end case;

end process;

end architecture;

Tipos de Arquitetura: *Behavioral* => *CASE*

CASE {expression} **IS**

WHEN <condition1> =>

{sequence of statements}

WHEN <condition2> =>

{sequence of statements}

▪

▪

WHEN OTHERS => -- (optional)

{sequence of statements}

END CASE;

Exercício

Modificar exemplo anterior para que os valores de seleção não definidos gerem estado de alta impedância.

Tipos de Arquitetura: *Behavioral* => *CASE*



```
library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

entity muxz is
    port      (A,B,C: in std_logic; S : in std_logic_vector(3 downto 0) ;
               Z : out std_logic);
end entity muxz;

architecture firstcase of muxz is
    begin
        process (A,B,C,S)
        begin
            case S is
                when "0000"           =>    Z <= B;
                when "0101"           =>    Z <= C;
                when "0111" | "1001" =>    Z <= A;  -- valor X"7" | X"9"
                when others            =>    Z <= 'Z';  -- tri-state
            end case;
        end process;
    end architecture;
```

  
Exercício

Projete um conversor HEX - 7 segmentos (ânodo comum) utilizando a declaração case para tal tarefa.




Tipos de Arquitetura: *Behavioral* => *CASE*

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY seteseg IS
    PORT (DSPY      : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ;
          HEX0      : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0));
END ENTITY seteseg;
ARCHITECTURE mostra OF seteseg IS
BEGIN
    PROCESS (DSPY)
    BEGIN
        CASE DSPY IS
                                --  GFEDCBA
            WHEN "0001"      => HEX0  <= "1111001";
            WHEN "0010"      => HEX0  <= "0100100";
            WHEN "0011"      => HEX0  <= "0110000";
            WHEN "0100"      => HEX0  <= "0011001";
            WHEN "0101"      => HEX0  <= "0010010";
            WHEN "0110"      => HEX0  <= "0000010";
            WHEN "0111"      => HEX0  <= "1111000";
            WHEN "1000"      => HEX0  <= "0000000";
            WHEN "1001"      => HEX0  <= "0010000";
            WHEN "1010"      => HEX0  <= "0001000";
            WHEN "1011"      => HEX0  <= "0000011";
            WHEN "1100"      => HEX0  <= "1000110";
            WHEN "1101"      => HEX0  <= "0100001";
            WHEN "1110"      => HEX0  <= "0000110";
            WHEN "1111"      => HEX0  <= "0001110";
            WHEN OTHERS      => HEX0  <= "1000000";

        END CASE;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE;
```

 Exercício

Projete um contador de 0 a 9 que mostre o resultado no display de sete segmentos. Basear-se nos exemplos anteriores (Conta3 e Seteseg).



Signal Name	FPGA Pin No.	Description
KEY[0]	PIN_G26	Pushbutton[0]
KEY[1]	PIN_N23	Pushbutton[1]

Signal Name	FPGA Pin No.
HEX0[0]	PIN_AF10
HEX0[1]	PIN_AB12
HEX0[2]	PIN_AC12
HEX0[3]	PIN_AD11
HEX0[4]	PIN_AE11
HEX0[5]	PIN_V14
HEX0[6]	PIN_V13

Library IEEE;

USE IEEE.Std_Logic_1164.all;

USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity CONTA9 is

port (CLK , RESET : in bit;

HEX0 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));

end entity CONTA9;

architecture AR3 of CONTA9 is

signal DSPY : integer range 0 to 9;

begin

process (CLK,RESET)

variable CONTA9 : integer range 0 to 9;

begin

IF (RESET = '0') THEN CONTA9 := 0;

ELSIF CLK'event and CLK= '1' then

if (CONTA9 < 9) then CONTA9 := CONTA9+1;

else CONTA9 := 0;

end if;

END IF;

DSPY <= CONTA9;

end process;

PROCESS (DSPY)

BEGIN

CASE DSPY IS

-- GFEDCBA


WHEN 1	=> HEX0	<= "1111001";
WHEN 2	=> HEX0	<= "0100100";
WHEN 3	=> HEX0	<= "0110000";
WHEN 4	=> HEX0	<= "0011001";
WHEN 5	=> HEX0	<= "0010010";
WHEN 6	=> HEX0	<= "0000010";
WHEN 7	=> HEX0	<= "1111000";
WHEN 8	=> HEX0	<= "0000000";
WHEN 9	=> HEX0	<= "0010000";
WHEN OTHERS	=> HEX0	<= "1000000";

END CASE;

END PROCESS;

end architecture;

Exercício – Máquina de Estado

 

Tipos de Arquitetura: *Behavioral / DataFlow*

ENTITY mealy IS

**PORT(reset, clk, A, B : IN BIT;
 Y, Z: OUT BIT);**

END ENTITY mealy;

ARCHITECTURE state_machine OF mealy IS

TYPE tipo_estado IS (inicio, meio, fim);

SIGNAL estado, proximo_estado: tipo_estado;

BEGIN

comeco: PROCESS (clk, reset)

BEGIN

IF reset= '0' THEN estado <= inicio;

ELSIF clk'EVENT AND clk='1' THEN estado <= proximo_estado ;

END IF;

END PROCESS comeco;

Tipos de Arquitetura – *Behavioral / DataFlow*

maquina: process (A,B,estado)

begin

proximo_estado <= estado;

case estado is

**when inicio => if (A or B) = '0' then proximo_estado <= meio;
 end if ;**

**when meio => if (A and B) = '1' then proximo_estado <= fim;
 end if ;**

**when fim => if (A xor B) = '1' then proximo_estado <= inicio;
 end if ;**

end case ;

end process maquina;

Y <='1' when estado= meio else '0' ; -- atribuição condicional concomitante

Z <='1' when estado=meio or estado=fim else '0' ;

END ARCHITECTURE;

Alguns Tipos de dados VHDL

- **ESCALAR:** permite o uso de operadores relacionais. $1^0 < 2^0$.

1 - Integer: Pré-definido pela linguagem para a faixa de pelo menos $-(2^{31} - 1)$ to $2^{31} - 1$. Sub-tipo:

type **L_BYTE** is range 0 to 256; -- criando tipo próprio

2 - Enumeration: caracteres ordenados de forma crescente pelo programador.

type **BIT** is ('0' , '1'); -- pré-definido. '0' < '1'

type **BOOLEAN** is (FALSE, TRUE); --case insensitive

Alguns Tipos de dados VHDL :

- **ARRAY:** coleção de elementos de mesmo tipo.

Ex. » Type VETOR is array (0 to 256) of BIT;

Pré-definido:

String → cadeia de caracteres

**Ex. » variable palavra: string(1 to 6);
palavra := "janela";**

Exercício

Acrescentar à máquina de estado acima, display de sete segmentos para realizar a indicação dos estados (Início = 0; Meio = 1; Fim = 2). Utilizar *push button* como entrada de *clock*, *switches* para as entradas A e B, leds para as saídas Y e Z.

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
SW[0]	PIN_N25	Toggle Switch[0]
SW[1]	PIN_N26	Toggle Switch[1]

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LEDR[0]	PIN_AE23	LED Red[0]
LEDR[1]	PIN_AF23	LED Red[1]

Exercício

Criar um multiplexador (8 para 1), utilizando 3 entradas de seleção.

Tipos de Arquitetura – *Behavioral*

```
library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.std_logic_arith.all;
```

```
entity mux1 is  
    port (A : in std_logic_vector(7 downto 0); Sel : in unsigned (2  
                                                    downto 0);
```

```
        Z : out std_logic);  
    constant N : integer :=7;
```

```
end entity mux1;
```

```
architecture firstloop of mux1 is  
begin
```

```
    process (A, SEL)  
        variable I :integer range 0 to N;  
    begin  
        I := conv_integer(SEL);  
        Z <= A(I);
```

```
    end process;
```

```
end architecture;
```



Std_Logic_Arith Package

- Recursos
 - » Converte dados para/de INTEGER.
 - » Operações aritméticas em ARRAYS.
 - » Comparações de valores de ARRAYS.

- Sintaxe

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.Std_Logic_Arith.ALL
```

Biblioteca Aritmética

Definição de tipos

```
type UNSIGNED is array (natural range <>) of std_logic; --  
type SIGNED is array (natural range <>) of std_logic;  
-- interpretado como complemento de 2  
-- Msbit é bit de sinal da Array.
```

Definição de operadores

+ , - , * e outros

Funções de Conversão

```
function CONV_INTEGER(ARG: UNSIGNED) return INTEGER;  
function CONV_STD_LOGIC_VECTOR(ARG: INTEGER; SIZE: INTEGER) return  
STD_LOGIC_VECTOR;
```


Controle de Fluxo Sequencial :

- **LOOP** (loop infinito)

```
loop
    -- faz alguma coisa;
end loop;
```

- **FOR...IN...LOOP/END LOOP** (loop iterativo)

```
for VARIABEL in 0 to 6 loop
    -- faz alguma coisa;
end loop;
```

- **While ... LOOP** (loop condicional)

```
while VARIABEL < 0 loop
    -- faz alguma coisa;
end loop;
```

EXIT ➔ salta para fora do loop mais interno.

NEXT ➔ força nova iteração saltando comandos seguintes.

Exercício

Criar um componente utilizando FOR LOOP/END LOOP para determinar o nro de bits iguais a um de um vetor de 8 bits.

Tipos de Arquitetura – *Behavioral* => *FOR*

```
LIBRARY IEEE;
    USE IEEE.std_logic_1164.all;
    USE IEEE.std_logic_unsigned.all;
    USE IEEE.std_logic_arith.all;

ENTITY bc IS
PORT ( invec: in std_logic_vector(7 downto 0);
      outvec: out std_logic_vector(3 downto 0));
END ENTITY bc;
ARCHITECTURE rtl OF bc IS
BEGIN
PROCESS(invec)
    VARIABLE count: std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN
    Count:=(others=>'0');
        FOR i IN invec'right TO Invec'left LOOP
            IF (invec(i)/='0') THEN count:=count+1;
            END IF;
        END LOOP;
        outvec<=count;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE rtl;
```

Array Attributes retorna valores relativos a abrangência da array.

- left
- right
- high
- low
- length
- range
- reverse_range

Exemplo: variable MY_VECTOR : BIT_VECTOR(5 downto -5);

Attribute Expression	Value
MY_VECTOR'left	5
MY_VECTOR'right	- 5
MY_VECTOR'high	5
MY_VECTOR'low	- 5
MY_VECTOR'length	11
MY_VECTOR'range	(5 downto -5)
MY_VECTOR'reverse_range	(-5 to 5)

Exercício

Criar um Codificador de Prioridade utilizando LOOP/END LOOP. Este componente deve receber um nível lógico alto em um pino de entrada (de um total de oito) e gerar código BCD em 3 pinos de saída correspondente a entrada mais significativa que esteja nível lógico alto.

Tipos de Arquitetura – *Behavioral* => *LOOP*

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity nextex is
    port      ( INP  : in std_logic_vector(7 downto 0);    Z : out std_logic_vector(2 downto 0));
end entity nextex;
architecture firstloop of nextex is
    subtype mine is integer range 0 to 7;
begin
    process(INP)
        variable l: mine;
    begin
        l:=7;
    first:    loop
                exit when  INP(l) /= '0' or l = 0;
                l:=l-1;
            end loop;
        Z <= conv_std_logic_vector(l,3);
    end process;
end architecture;
```

Tipos de Arquitetura – *Behavioral* => *WHILE*

```
library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
entity nextex is
    port      (INP : in std_logic_vector(7 downto 0); Z : out std_logic_vector(2 downto 0));
end entity nextex;
architecture firstloop of nextex is
    subtype mine is integer range 0 to 7;
begin
    process (sel)
        variable l: mine;
    begin
        l:=7;
        while l > 0 loop
            exit when INP(l)/= '0';
            l:=l-1;
        end loop;
        Z <= conv_std_logic_vector(l,3);
    end process;
end architecture firstloop;
```

Diretivas *Package* e *Use*

- **Package** permite o compartilhamento de definições/funções úteis em diferentes projetos.
- **Package Body** descreve o funcionamento de estruturas compartilhadas pelo package.
- **Use** inclui as definições de Package na compilação.

Diretivas *Package* e *Use*

PACKAGE definicoes IS

-- Subtypes  subconjunto de um tipo previamente definido

```
SUBTYPE Vetordebit      IS BIT_VECTOR;  
SUBTYPE BitVector2      IS BIT_VECTOR( 1 DOWNT0 0);  
SUBTYPE BitVector3      IS BIT_VECTOR( 2 DOWNT0 0);  
SUBTYPE ATE3            IS INTEGER RANGE 0 TO 3;  
TYPE      MagnComp       IS (G,I,P);
```

END PACKAGE definicoes;

Diretivas Package e Use

```
USE work.definicoes.all;
```

```
ENTITY comparador IS
```

```
    PORT(    x,y  : IN ATE3;           -- inputs
```

```
           z  : OUT MagnComp); -- output
```

```
END ENTITY comparador;
```

```
ARCHITECTURE behave OF comparador IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS (x,y)
```

```
        BEGIN
```

```
            IF      (x > y)  THEN          z <= G;
```

```
                ELSIF (x = y) THEN        z <= I;
```

```
                ELSE          z <= P;
```

```
            END IF;
```

```
        END PROCESS;
```

```
END ARCHITECTURE;
```

Uso de Funções

package EX_FUNCAO is

function INV_VETOR(DATA: in BIT_VECTOR) return BIT_VECTOR;

constant N : integer :=3;

end package EX_FUNCAO;

package body EX_FUNCAO is

function INV_VETOR(DATA: in BIT_VECTOR) return BIT_VECTOR is

VARIABLE resultado:BIT_VECTOR(DATA'reverse_range);

begin

for I in DATA'range loop

resultado(I):=DATA(I);

end loop;

return resultado;

end INV_VETOR;

end package body EX_FUNCAO;

Uso de Funções

```
use work.EX_FUNCAO.all;
```

```
entity exfunc is
```

```
    port( B: in BIT_VECTOR(N-1 downto 0);
```

```
          Z: out BIT_VECTOR(N-1 downto 0));
```

```
end entity exfunc;
```

```
architecture tstfunc of exfunc is
```

```
    begin
```

```
        Z <= INV_VETOR(B);
```

```
end architecture;
```

Exercício

Criar (utilizando função) um componente que aceita 3 vetores de 3 bits (um por subida de clock) e ao receber o quarto pulso de clock, coloca em sua saída o maior vetor entre os 3 recebidos.

Uso de Funções

```
library ieee;
```

```
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
package PKEXFUN is
```

```
constant N: integer:=2;    constant M: integer:=2;    subtype vetor is std_logic_vector(N downto 0);  
type matrix is array(0 to M) of vetor;                function MR_VETOR(DATA: in matrix) return vetor;
```

```
end package PKEXFUN;
```

```
package body PKEXFUN is
```

```
function MR_VETOR(DATA: in matrix) return vetor is
```

```
    VARIABLE resultado : vetor;
```

```
    begin
```

```
        resultado := (others=> '0');
```

```
        for I in DATA'range loop
```

```
            if DATA(I) > resultado then
```

```
                resultado := DATA(I);
```

```
            end if;
```

```
        end loop;
```

```
        return resultado;
```

```
    end MR_VETOR;
```

```
end package body PKEXFUN;
```

Uso de Funções

```
use work.pkexfun.all;

entity tfun is
    port      ( clk: in bit;  DATAIN : in vetor;  Z : out vetor);
end entity tfun;

architecture teste of tfun is
begin
    process(clk)
        variable I: integer;
        variable DATA: matrix;

    begin
        if (clk'event and clk = '0') then
            if (I <= M) then DATA(I) := DATAIN; I:=I+1;
                else I:=0;      Z <= MR_VETOR(DATA);
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

Subprograma: *Function e Procedure*

Definidos em package body ou localmente, em *entity* ou *process*.
Permite criar tarefas a serem incorporados em diferentes projetos.

Procedure

Não retorna valor;
Pode modificar valor em pinos de saída.

Function

Retorna valor;
Não modifica valor em pinos de saída.

Exercício

Criar um componente que aceita 6 opcodes (mor, mand, mxor, meq, mg, ms). O componente deve receber ainda dois operandos de 4 bits e realizar operações lógicas (or, and, xor) e comparação (igual, maior, menor) de acordo com o opcode. A saída lógica ou o resultado da comparação devem ser apresentadas em saídas distintas (sai1, comp1).

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
package tiposeprocedure is
constant N:integer:=3;  type OPCODE is (mor, mand, mxor, meq,mg,ms);
procedure executa (signal A,B: in Std_logic_vector(N downto 0);signal instr : in OPCODE;
                    signal saida:out Std_logic_vector(N downto 0); signal COMP : out boolean);
end tiposeprocedure;
package body tiposeprocedure is
procedure executa (signal A,B: in std_logic_vector(N downto 0); signal instr : in OPCODE;
                    signal Saida:out Std_logic_vector(N downto 0); signal COMP : out boolean) is
begin
case instr is
when mor =>          saida <= A or  B;          comp <=  false;
when mand =>         saida <= A and B;          comp <=  false;
when mxor =>          saida <= A xor B;          comp <=  false;
when meq  =>          saida <= (others =>'0');    comp <=  A = B;
when mg   =>          saida <= (others =>'0');    comp <=  A > B;
when ms   =>          saida <= (others =>'0');    comp <=  A < B;
end case;
end procedure executa;
end package body tiposeprocedure;

```

library IEEE;

```
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
use WORK.tiposeprocedure.ALL;
```

entity tprd is

```
port (A1,B1: in Std_logic_vector(N downto 0); inst1 : in OPCODE;
```

```

sai1:out Std_logic_vector(N downto 0); COMP1 : out
boolean);

```

end entity tprd;

architecture **EXAMPLE** of tprd is


begin

executa(A1,B1,inst1,sai1,comp1);

end architecture;

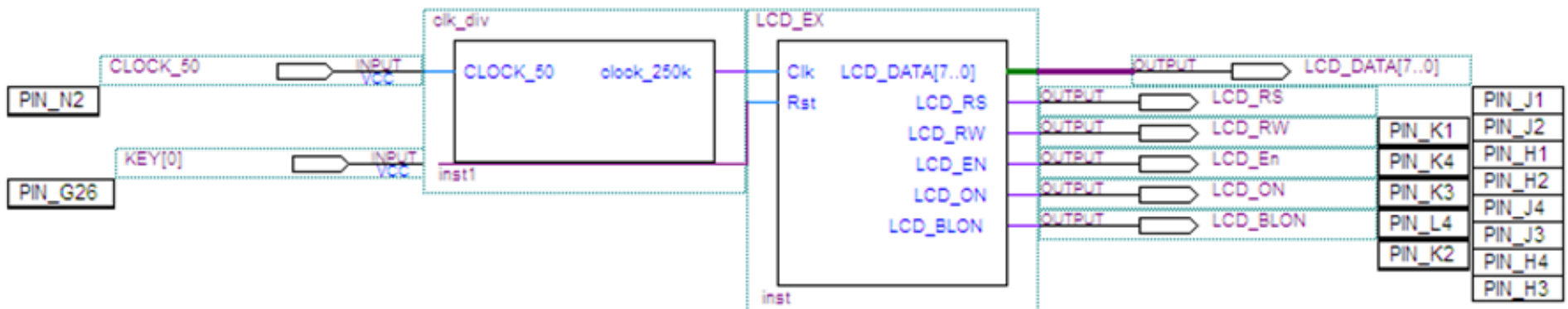Exercício - LCD

Criar módulo para escrever mensagem no display de cristal líquido do módulo LCD



Assignments => Import Assignments => DE2_pin_assignments.csv

Endereço da Área Visível

LCD de 2 linhas

Display	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16						
Line 1	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	...
Line 2	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	...


8051
Micro

P1.0	DB0
P1.1	DB1
P1.2	DB2
P1.3	DB3
P1.4	DB4
P1.5	DB5
P1.6	DB6
P1.7	DB7

HD44780
LCD

P3.7	EN
P3.6	RS
P3.5	RW

Conexão e procedimento de escrita

 

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LCD_DATA[0]	PIN_J1	LCD Data[0]
LCD_DATA[1]	PIN_J2	LCD Data[1]
LCD_DATA[2]	PIN_H1	LCD Data[2]
LCD_DATA[3]	PIN_H2	LCD Data[3]
LCD_DATA[4]	PIN_J4	LCD Data[4]
LCD_DATA[5]	PIN_J3	LCD Data[5]
LCD_DATA[6]	PIN_H4	LCD Data[6]
LCD_DATA[7]	PIN_H3	LCD Data[7]
LCD_RW	PIN_K4	LCD Read/Write Select, 0 = Write, 1 = Read
LCD_EN	PIN_K3	LCD Enable
LCD_RS	PIN_K1	LCD Command/Data Select, 0 = Command, 1 = Data
LCD_ON	PIN_L4	LCD Power ON/OFF
LCD_BLON	PIN_K2	LCD Back Light ON/OFF

Entity LCD_EX is

port(Clk : in std_logic; -- System Clock de 250kHz
 Rst : in std_logic;

-- LCD signals

LCD_DATA : inout std_logic_vector(7 downto 0); -- LCD data is bidirectional bus...

LCD_RS : out std_logic; -- LCD register select

LCD_RW : out std_logic; -- LCD Read / nWrite

LCD_EN : out std_logic; -- LCD Enable

LCD_ON : out std_logic;

LCD_BLON : out std_logic

);

end LCD_EX;


```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
ENTITY clk_div IS
    PORT
    (
        CLOCK_50                : IN    STD_LOGIC;
        clock_250k               : OUT   STD_LOGIC);
END clk_div;
ARCHITECTURE a OF clk_div IS
BEGIN
    PROCESS
        variable count: integer range 0 to 200;
    BEGIN
        WAIT UNTIL CLOCK_50'EVENT and CLOCK_50 = '1';
        IF count < 99 THEN count := count + 1; clock_250k <= '0';
        ELSif (count = 200) then count := 0; clock_250k <= '0';
        else      count := count + 1; clock_250k <= '1';
        END IF;
    END PROCESS;
END a;

```

package COMANDOS is

-- 17 PALAVRAS DE 9 BITS

constant NRO_BITS: INTEGER := 9; constant NRO_PALV: INTEGER := 17;

type ROM is array (0 to NRO_PALV-1) of std_logic_vector (NRO_BITS-1 downto 0);

constant TABELA: ROM := ROM'(

--

"000111000", -- comando Function Set 8 bits - 2 linhas - 5x8

"000001110", -- comando Display On Cursor On

"000000110", -- comando Escreve dado => desloca cursor direita

"000000001", -- comando Clear Display

"010000000", -- comando DDRAM Address

"100100000",

"100100000",

"101010000",

.....

when Initial =>

```
Dado := Tabela(l);  
State <= Initial;  
LCD_RS <= DADO(8);  
LCD_DATA <= DADO(7 downto 0);  
LCD_EN <= '0';
```

case Count is

```
when 1 => LCD_EN <= '1';          Count := Count+1;
```

```
when 12 =>    -- aguarda 48 us para clock de 250kHz
```

```
if (l = 3 )then Count := Count+1; -- identifica comando clear display
```

```
    elsif (l = 16) then State <= Stop;
```

```
    else Count := 0; l:=l+1;
```

```
end if;
```

```
when 500 => Count := 0; l:=l+1; -- aguarda 2 ms para clear display
```

```
when others =>          Count := Count+1;
```

```
end case;
```

Controle de Fluxo Seqüencial:

- WAIT

O comando WAIT suspende a execução de um processo até que uma borda de subida ou borda de descida de um sinal seja detectado. Não deve aparecer em processos que tenham lista de sensibilidade. Exemplos de declaração:

wait until signal = value ;

wait until signal'event and signal = value;

wait until not signal'stable and signal = value ;

Declarações equivalentes para Wait:


wait until CLK = '1';

wait until CLK'event and CLK = '1';

wait until not CLK'stable and CLK = '1';

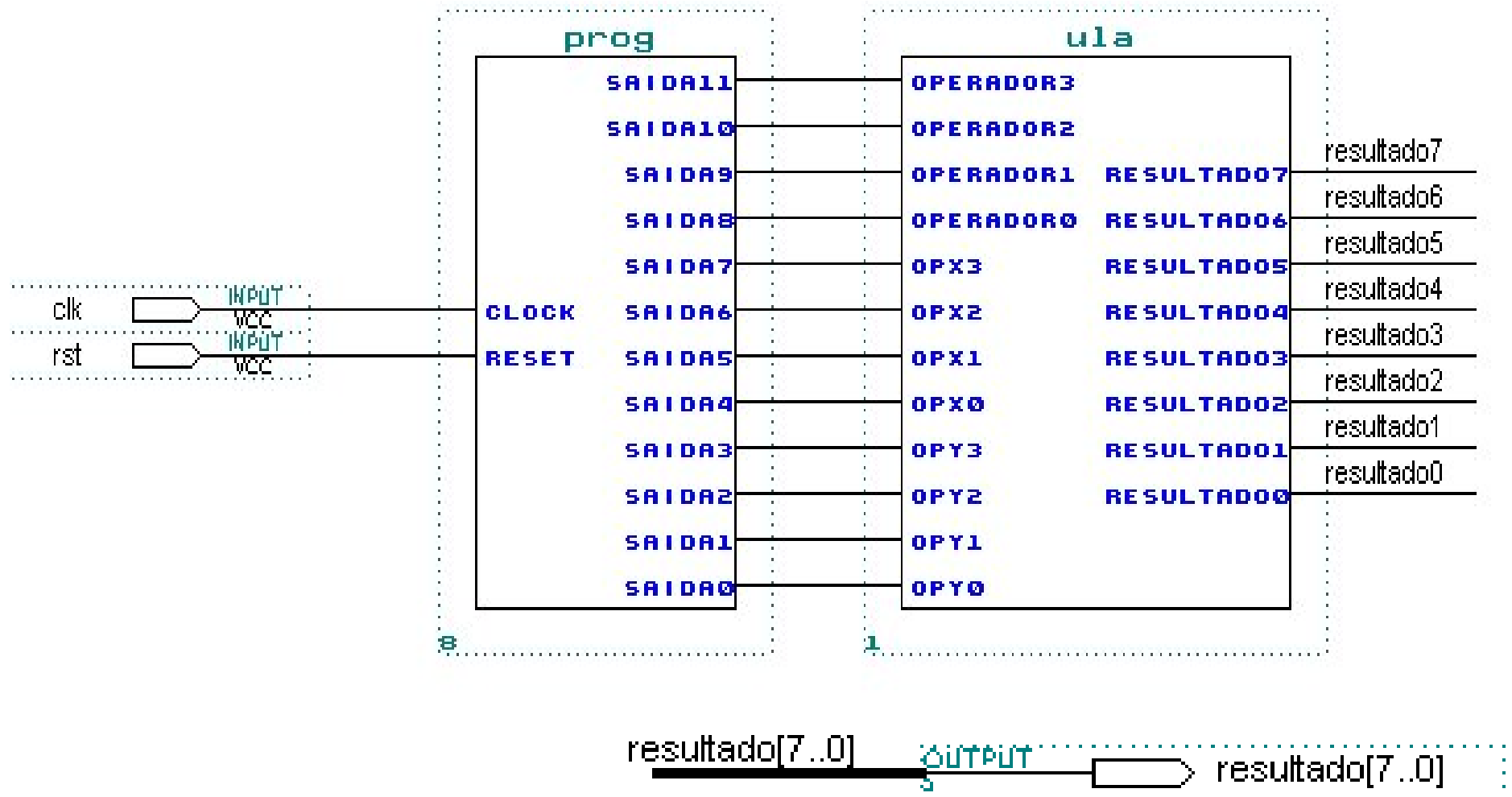Exercício

Criar uma memória de programa e um processador que execute um conjunto de 6 instruções



Exercício - ROM

Criar uma memória ROM que coloque na saída um vetor de 12 bits a cada pulso de clock. Ao chegar no final do último dado da memória, o próximo pulso de clock deve apresentar na saída, o primeiro dado da tabela.

Os 4 bits mais significativos da ROM devem conter o código de uma instrução, os próximos 4 bits devem ser o operando X e os últimos 4 bits o operando Y.

As instruções a serem executadas são ADD (0000) , MUL (0001), SUB (0010) , AND (0011), OR (0100), FATORIAL de X(0101).

Exercício – ROM – Parte I

-- EXEMPLO DE CRIACAO DE ROM PARA ENVIAR COMANDOS A ALU

-- UTILIZADO PELO PROGRAMA PROG.VHD

package COMANDOS is

-- 7 PALAVRAS DE 12 BITS CONTENDO INTRUCOES (4 BITS) E OPERANDOS (4 BITS CD.)

constant NRO_BITS: INTEGER := 12; constant NRO_PALV: INTEGER := 7;

subtype INSTRDADO is BIT_VECTOR (NRO_BITS-1 downto 0);

subtype NRO_COMAN is INTEGER range 0 to NRO_PALV-1;

type ROM is array (0 to NRO_PALV-1) of INSTRDADO;

constant TABELA: ROM := ROM'(

--	INSTR X Y	MNEMONICO
	"000000100011", -- instrucao	ADD 2,3
	"000100110011", -- instrucao	MUL 3,3
	"001000110010", -- instrucao	SUB 3,2
	"001100110010", -- instrucao	AND 3,2
	"010000110010", -- instrucao	OR 3,2
	O"2477", -- B"010 100 111 111", -- instrucao	FATORIAL X
	X"3AF" --"0011_1010_1111" -- instrucao	AND A,F
);	

end package COMANDOS;

Exercício – ROM – Parte II

-- EXEMPLO DE MODULO DE COMANDO PARA LER ROM; ENVIA COMANDOS PARA A ALU

use work.COMANDOS.all;

entity PROG is

port(CLOCK, RESET	:	in	BIT;
	SAIDA	:	out	INSTRDADO);

end entity PROG;

architecture BEHAVIOR of PROG is

signal ENDERECO: NRO_COMAN;

begin

process -- Time stepping process

begin

wait until CLOCK'event and CLOCK ='1';

if RESET = '1' then ENDERECO <= NRO_COMAN'low; -- testa se reset em nivel alto e inicia

elseif ENDERECO = NRO_COMAN'high then ENDERECO <= NRO_COMAN'low; -- testa se final e re-
inicia else ENDERECO <= ENDERECO + 1; end if; -- proximo comando

end process;

process (ENDERECO)

begin	SAIDA <= TABELA(ENDERECO);	end process;
--------------	--------------------------------------	---------------------

end architecture ;

Exercício - CPU

Criar um processador que interprete as instruções geradas pela ROM e execute as instruções solicitadas

Exercício – CPU – Parte I

-- -- exemplo da implementacao de processador.
-- ilustra utilizacao de funcoes em biblioteca.
-- faz 5 operacoes, sendo especificadas pelo operador (4 bits).
-- aceita 2 operandos de 4 bits (opx e opy). Resultado de 8 bits.
-- Devido ao fato de se implementar operacoes logicas nesta CPU
-- fez-se necessario fazer a saida em std_logic e aplicar as conversoes abaixo.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

USE ieee.std_logic_arith.all;

package DATA_TYPES is

constant n: Natural := 4;

constant k: Natural := 8;

subtype DTYPE is SIGNED (n-1 downto 0);

subtype ITYPE is STD_LOGIC_VECTOR(n-1 downto 0);

subtype OTYPE is STD_LOGIC_VECTOR(k-1 downto 0);

end package DATA_TYPES;

Exercício – CPU – Parte II

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

USE ieee.std_logic_arith.all;

use work.data_types.all;

ENTITY CPU IS

PORT(operador : IN ITYPE; opx,opy : IN DTYPE;

resultado : OUT OTYPE);

END ENTITY CPU;

ARCHITECTURE resolve OF CPU IS

BEGIN

PROCESS (OPERADOR, opx, opy)

VARIABLE auxiliar : DTYPE; -- insercao de variavei de tamanho n

VARIABLE AUXLGA : ITYPE;

VARIABLE AUXLGB : ITYPE;

VARIABLE AUXi,fator : INTEGER;

BEGIN

Exercício – CPU – Parte III

BEGIN

case operador is

```
    when "0000" => AUXILIAR := (OPX + OPY);                -- ADD X,Y
                    AUXLGA := conv_STD_LOGIC_VECTOR(auxiliar,4);
                    IF AUXILIAR(3) = '1' THEN
                        resultado <= "1111" & AUXLGA;
                    ELSE
                        resultado <= "0000" & AUXLGA;
                    END IF;

    when "0001" => resultado <= OPX * OPY;                -- MUL X,Y

    when "0010" => AUXILIAR := (OPX - OPY);                -- SUB X,Y
                    AUXLGA := conv_STD_LOGIC_VECTOR(auxiliar,4);

                    IF AUXILIAR(3) = '1' THEN resultado <= "1111" & AUXLGA;
                    ELSE                      resultado <= "0000" & AUXLGA;
                    END IF;
```

Exercício – CPU – Parte IV

when "0011" =>

-- AND X,Y

AUXLGA := conv_STD_LOGIC_VECTOR(OPX,4);

AUXLGB := conv_STD_LOGIC_VECTOR(OPY,4);

AUXLGA := AUXLGA and AUXLGB;

resultado <= "0000" & AUXLGA;

when "0100" =>

-- OR X,Y

AUXLGA := conv_STD_LOGIC_VECTOR(OPX,4);

AUXLGB := conv_STD_LOGIC_VECTOR(OPY,4);

AUXLGA := AUXLGA or AUXLGB;

resultado <= "0000" & AUXLGA;

Exercício – CPU – Parte IV

when "0101" =>

-- FATORIAL X

auxi := conv_INTEGER(OPX);

fator :=1;

for j in 2 to 15 loop

**exit when j>auxi;
fator := fator*j;**

end loop;



resultado <= conv_STD_LOGIC_VECTOR(fator,8);

when others => null;


end case;

**END PROCESS;
END ARCHITECTURE;**


Exercício – CPU – BDF e Simulação

 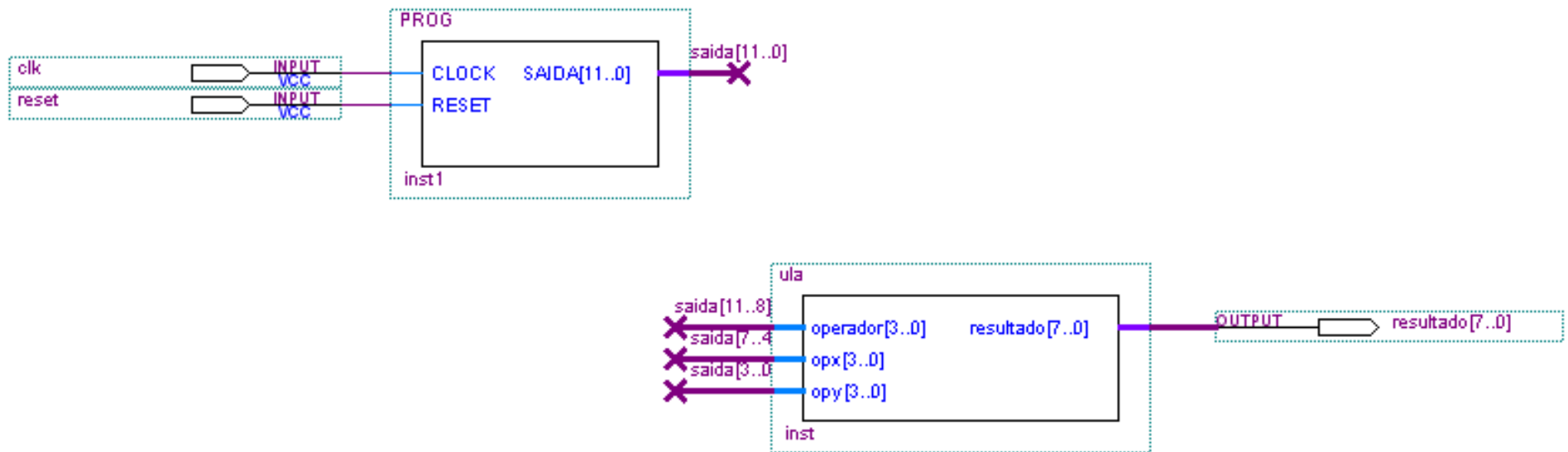


Exercício – CPU – Observação

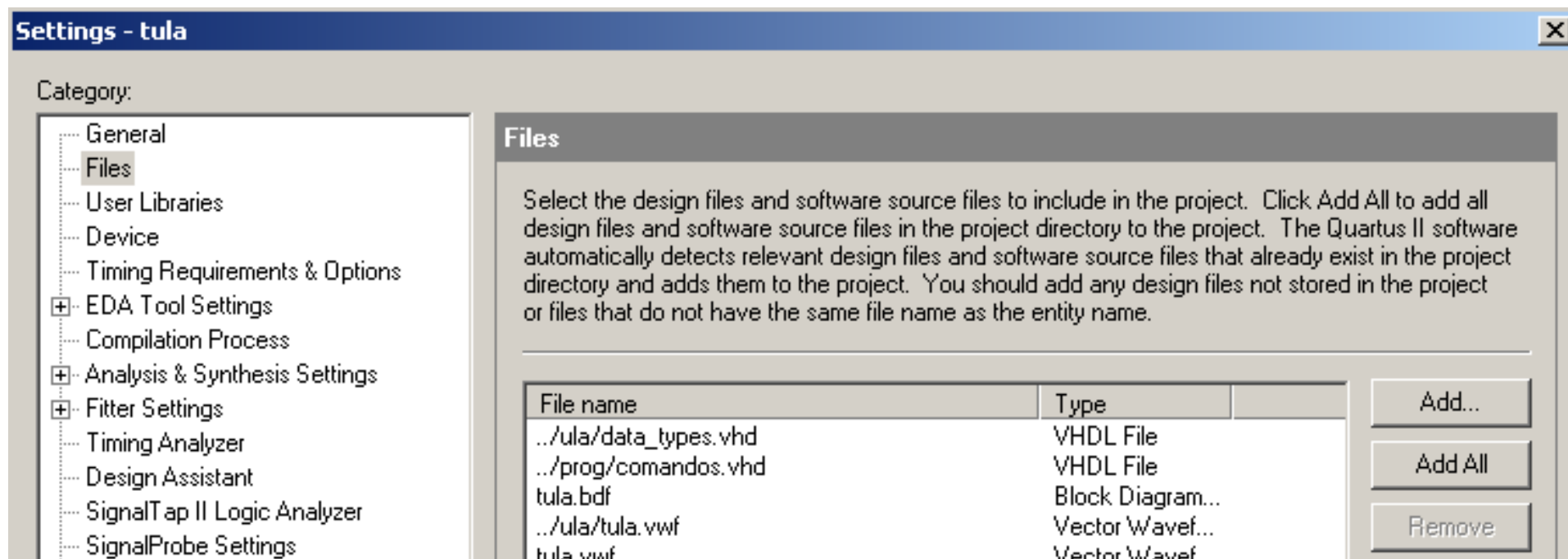


Microprocessador 8085

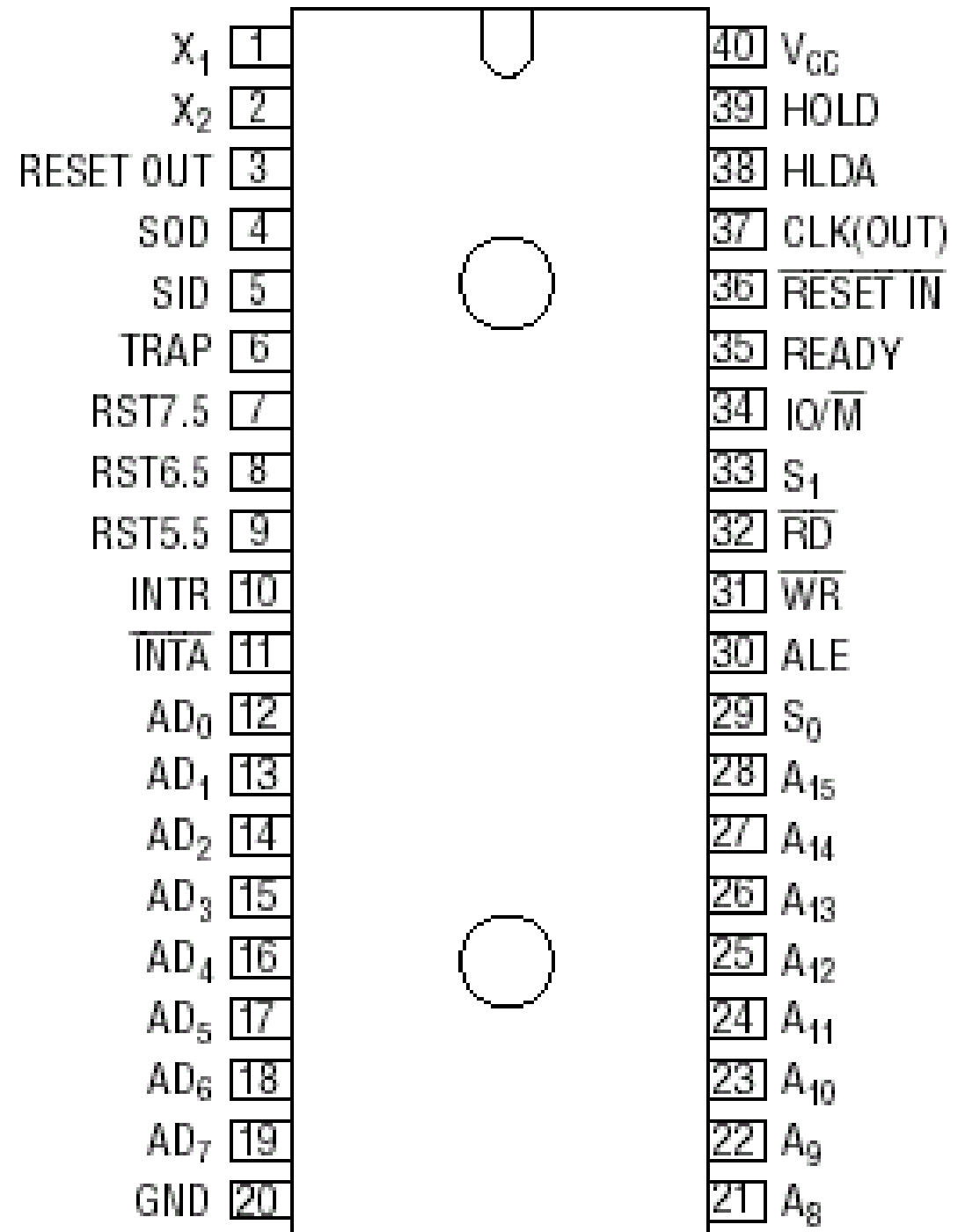

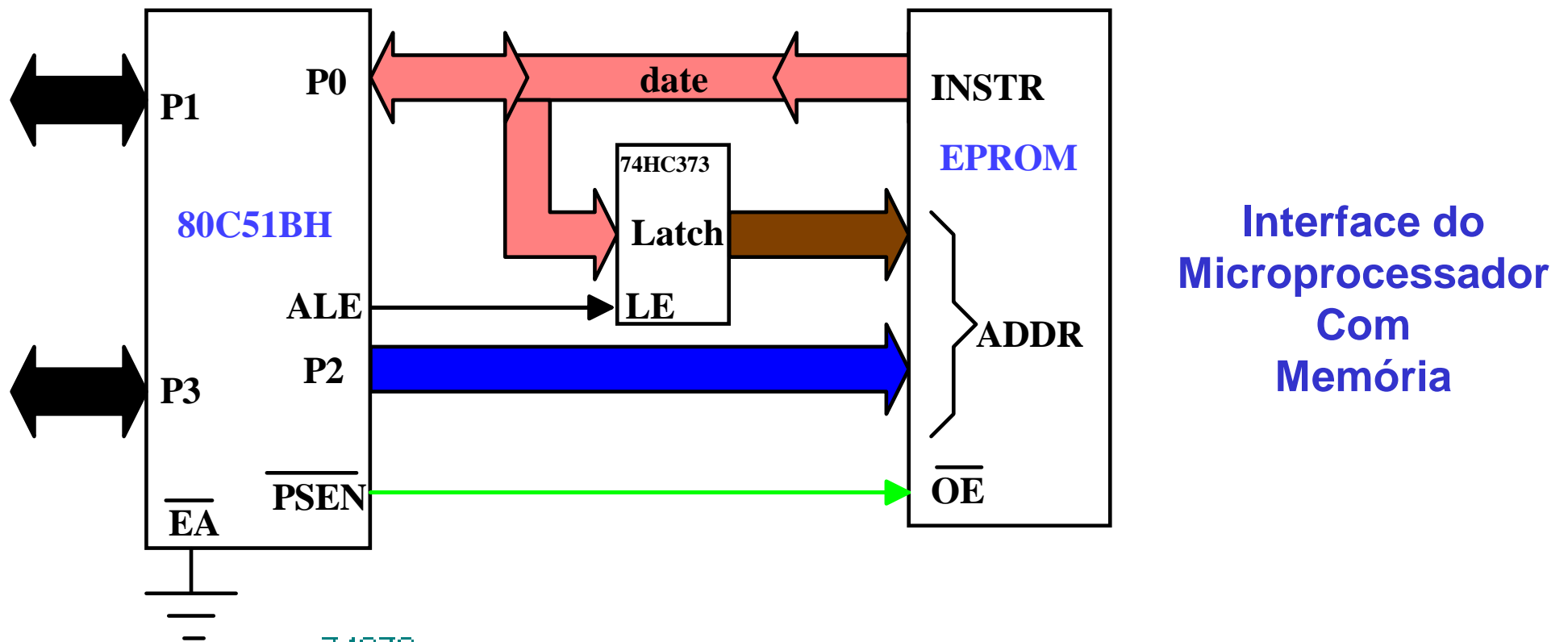


		Inputs			Outputs	
		OEN	G	D	Q	
D1	Q1	H	X	X	Z	
D2	Q2		X	X	X	
D3	Q3		H	L	L	
D4	Q4		H	H	H	
D5	Q5	L	X	X	X	
D6	Q6	L	H	L	L	
D7	Q7	L	X	X	X	
D8	Q8	L	H	H	H	
OEN		L	H	X	Q ₀	
G		L	L	X	Q ₀	




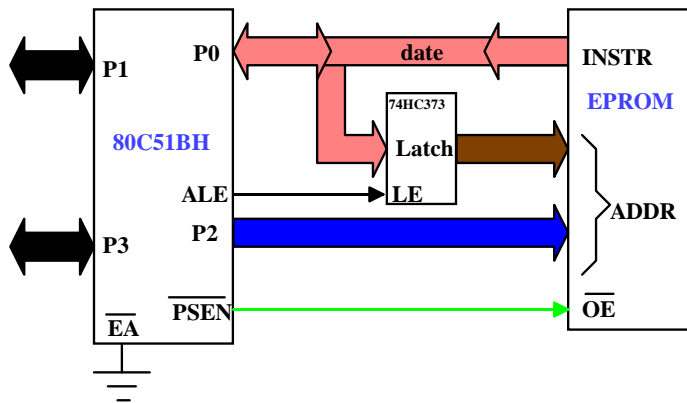

Exemplo de Acesso à Memória Escrita

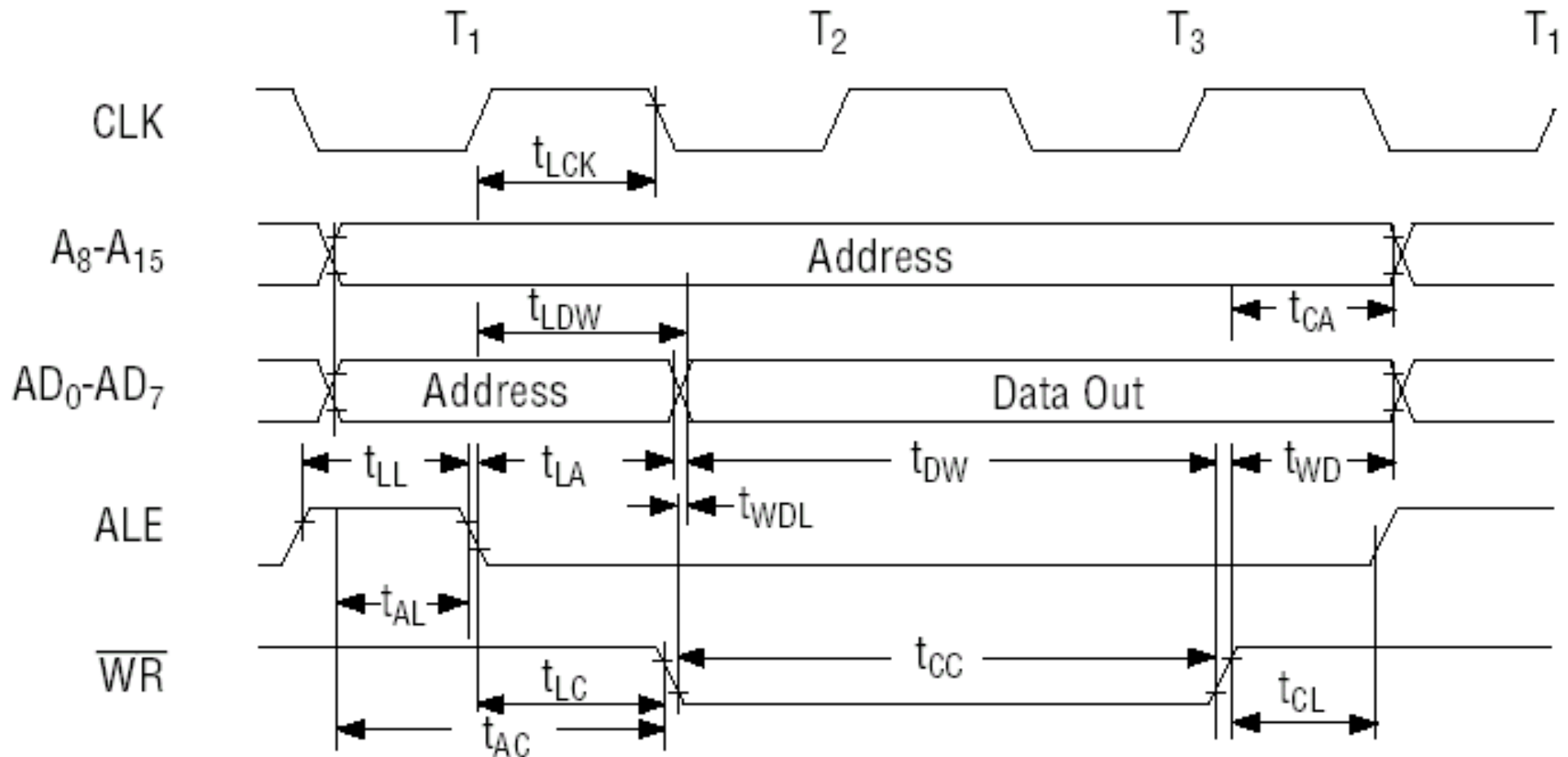

Exemplo – CPU - 8085

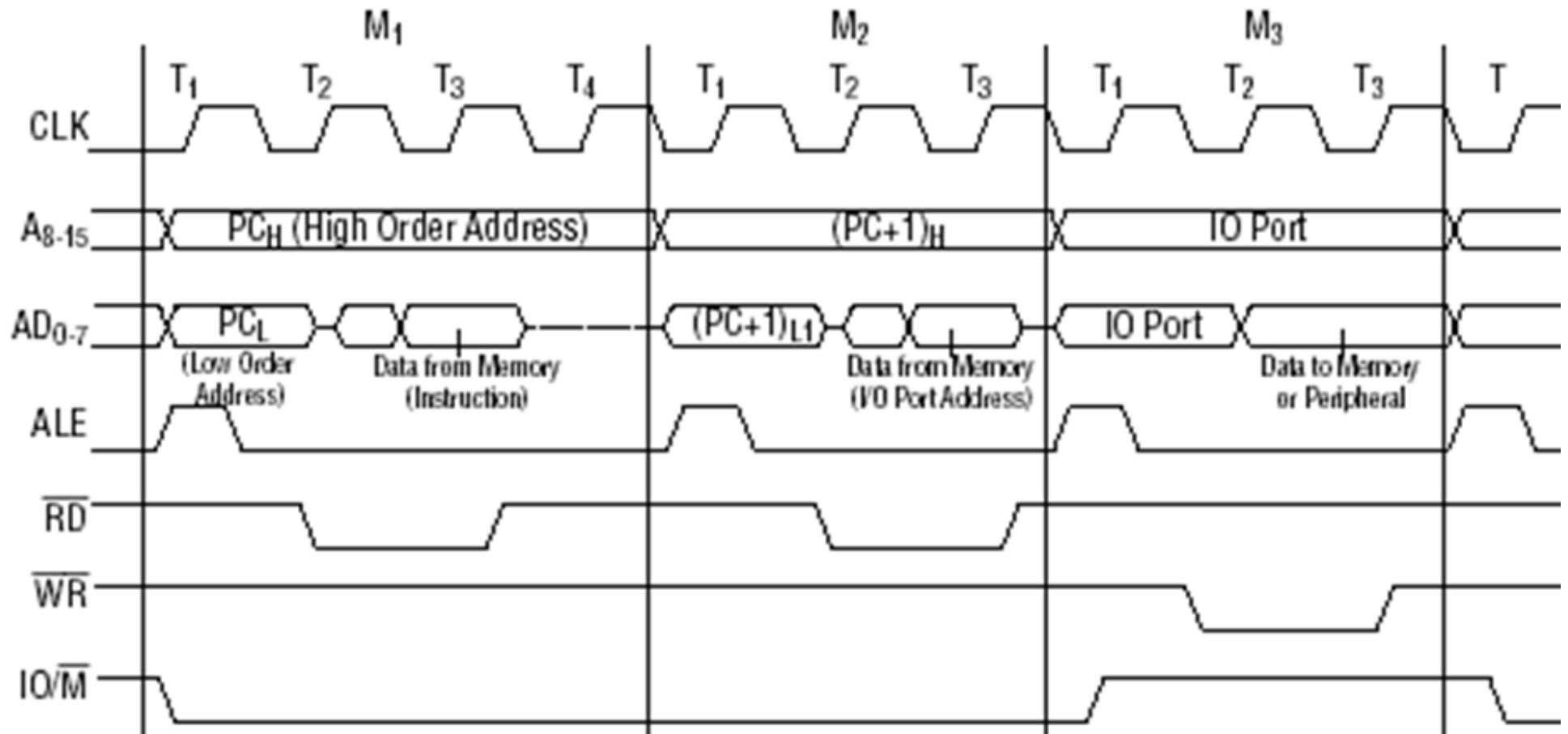

2 Ciclos de leitura da memória de programa e um ciclo de escrita em dispositivo de I/O pelo 8085

Exemplo – CPU – 8085

Criar um subconjunto do 8085 que execute instruções de leitura e escrita (MOV A,M; MOV M,A e JMP) seguindo os padrões de acesso ao barramento.

Exemplo – CPU - 8085

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY m8085 IS

PORT(iclk, reset : IN STD_LOGIC;
 ADRH : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
 ADRL : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
 WR,RD : OUT STD_LOGIC;
 ALE : BUFFER STD_LOGIC);

END ENTITY m8085;

ARCHITECTURE micro OF m8085 IS

TYPE estados IS (T1, T2, T3, T4);

TYPE tipo_acao IS (fetch, MOV_AM, MOV_MA, JMP);

SIGNAL instrucao : tipo_acao;

SIGNAL IR,ACC,H,L : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);

SIGNAL estado : estados;

SIGNAL clock : STD_LOGIC;

Exemplo – CPU - 8085

```
SIGNAL  flag_JMP                : integer range 0 to 6;
SIGNAL  PC                      : STD_LOGIC_VECTOR( 15 DOWNT0 0 );
SIGNAL  LSB_ADD, MSB_ADD : STD_LOGIC_VECTOR( 7 DOWNT0 0 );
```

```
BEGIN
```

```
PROCESS (iclk, reset)
```

```
BEGIN
```

```
    IF reset = '1' THEN
```

```
        clock <= '1'; ALE <= '1'; RD <= '1'; WR <= '1';
        ADRL <=(others => '0'); ADRH <= (others => '0');
        H <= X"20"; L <= X"00";
        flag_JMP <= 0;
```

```
    ELSIF rising_edge(iclk) THEN
```

```
        clock <= not clock;
```


CASE estado IS

WHEN T1 => ALE <= '0';

case instracao is

when fetch => ADRH <= PC(15 downto 8);

RD <= clock; WR <= '1';

flag_JMP <= 0;

if (ALE = '1') then ADRL <= PC(7 downto 0);

else ADRL <= (others => 'Z'); end if;

when MOV_AM => ADRH <= H; ADRL <= (others => 'Z');

RD <= clock; WR <= '1';

when MOV_MA => ADRH <= H; ADRL <= (others => 'Z');

RD <= '1'; WR <= clock;

when JMP => RD <= clock; ADRL <= (others => 'Z');

if (flag_JMP < 3) then ADRH <= PC(15 downto 8); end if;

end case;

WHEN T2 => ALE <= '0';

case instracao is

when JMP => RD <= '0'; WR <= '1'; ADRL <= (others => 'Z');

ADRH <= PC(15 downto 8);

when fetch => RD <= '0'; WR <= '1'; IR <= ADRL;

ADRL <= (others => 'Z'); ADRH <= PC(15 downto 8);

when MOV_AM => RD <= '0'; WR <= '1'; ACC <= ADRL;

ADRL <= (others => 'Z'); ADRH <= H;

when MOV_MA => RD <= '1'; WR <= '0';

ADRL <= ACC; ADRH <= H;

end case;

```

WHEN T3 => ADRH <= PC(15 downto 8);
RD <= '1';
case instracao is
  when fetch => WR <= '1'; ALE <= '0';
  when JMP => WR <= '1'; ALE <= not clock;
    flag_JMP <= flag_JMP+1;
    if (flag_JMP = 0) then LSB_ADD <= ADRL;
      ADRL <= PC(7 downto 0);
    elsif (flag_JMP = 2) then MSB_ADD <= ADRL;
      ADRH <= MSB_ADD;
      ADRL <= LSB_ADD;
    elsif (flag_JMP > 2) then ADRH <= MSB_ADD;
      ADRL <= LSB_ADD;
    end if;
  when MOV_AM => WR <= '1'; ALE <= not clock;
    ADRL <= PC(7 downto 0);
  when MOV_MA => WR <= '1'; ADRL <= ACC;
    ALE <= not clock;
    ADRL <= PC(7 downto 0);
end case;

```

WHEN T4 => ALE <= not clock; RD <= '1'; WR <= '1';

case IR is

when X"32" | X"3A" => ADRH <= H;

ADRL <= L;

when others => ADRL <= PC(7 downto 0);

ADRH <= PC(15 downto 8);

end case;

END CASE;

END IF;

END PROCESS;

PROCESS (CLOCK, RESET)

BEGIN

IF reset = '1' THEN PC <= (others => '0'); estado <= T1; instrucao <= fetch;

ELSIF clock'EVENT AND clock = '1' THEN

CASE estado IS

WHEN T1 => estado <= T2;

WHEN T2 => estado <= T3;

case instrucao is

when MOV_AM | MOV_MA => PC <= PC;

when others => PC <= PC + 1;

end case;

WHEN T3 => case instrucao is

when fetch => estado <= T4;

when MOV_AM => estado <= T1; instrucao <= fetch;

when MOV_MA => estado <= T1; instrucao <= fetch;

when JMP => estado <= T1;

if (flag_JMP >= 3) then instrucao <= fetch;

PC(15 downto 8) <= MSB_ADD;

PC(7 downto 0) <= LSB_ADD;

end if;

end case;


Exemplo– CPU - 8085

```
WHEN T4 => estado <= T1;
    case IR IS
        WHEN X"3A" => instrucao <= MOV_AM;
        WHEN X"32" => instrucao <= MOV_MA;
        WHEN X"C3" => instrucao <= JMP;
        WHEN OTHERS => instrucao <= fetch;
    end case;
END CASE;

END IF;

END PROCESS;

END ARCHITECTURE micro;
```

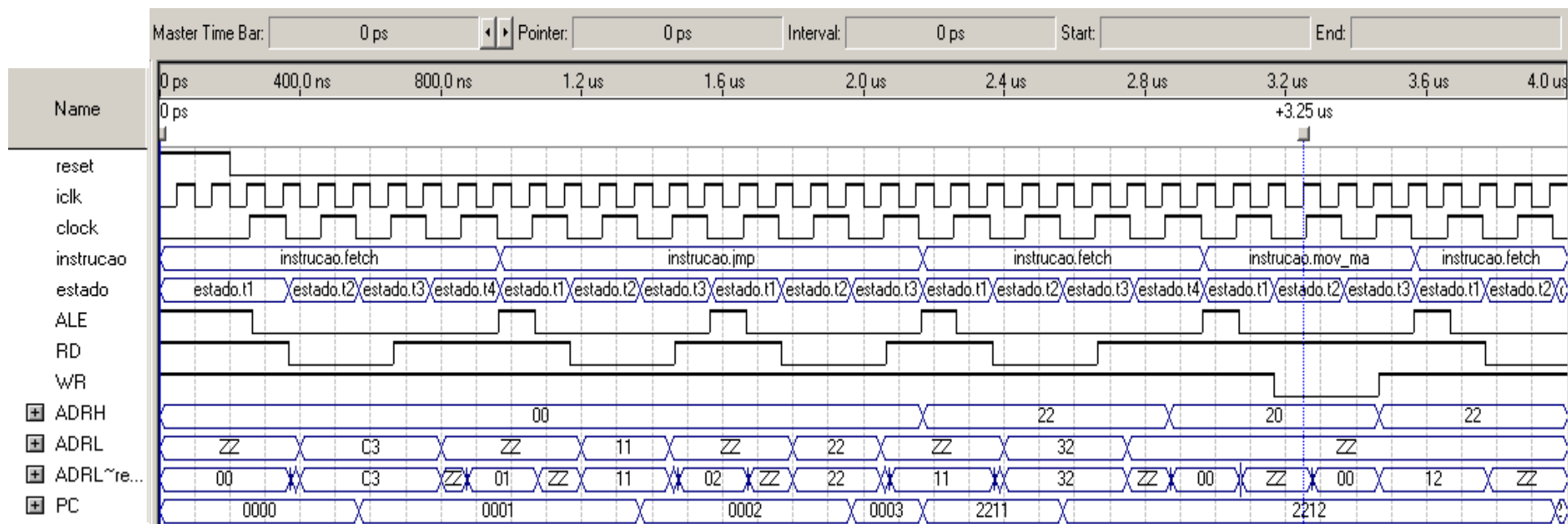

Exemplo – RAM

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY ram IS
    -- memória assíncrona
    GENERIC
        ( n: NATURAL:= 8; -- tamanho da palavra
          p: NATURAL:=64; -- nro. de palavras
          k: NATURAL:= 6); -- nro. de bits de endereço
    PORT(
        DATA      : INOUT UNSIGNED(n-1 DOWNT0 0);    -- dados bus
        ADDR       : IN    UNSIGNED(k-1 DOWNT0 0);    -- ender. bus
        Rd,Wr,CS   : IN    BIT); -- sinais de controle
END ram;
ARCHITECTURE comportamento OF ram IS
    SUBTYPE palavra IS UNSIGNED(n-1 DOWNT0 0);
    TYPE vetor IS ARRAY(0 TO p-1) OF palavra;
    SIGNAL memoria: vetor;
    BEGIN
        PROCESS (Wr,Rd,CS,ADDR, DATA,memoria)
            BEGIN
                DATA <= (OTHERS => 'Z');
                IF (CS = '0') THEN
                    IF (Rd = '0') THEN
                        DATA <= memoria(CONV_INTEGER(ADDR));
                    ELSIF (Wr = '0') THEN
                        memoria(CONV_INTEGER(ADDR)) <= DATA;
                    END IF;
                END IF;
            END PROCESS;
        END comportamento;
```


Generics

Define constantes utilizadas no projeto. Facilita modificações do mesmo. No modo estrutural, *generics* no corpo da arquitetura prevalecem sobre valor original utilizado na criação do componente.

entity ANDGATE is

 generic (M :integer := 8);

 port (A : in bit_vector(M-1 downto 0);

 Z : out bit);

end entity ANDGATE;

architecture GEN of ANDGATE is

begin

 process (A)

 variable andout:bit;

 begin

 andout:='1';

 for K in 0 to M-1 loop

 andout:=andout and A(K);


 end loop;

 Z <= andout;

 end process;

end architecture;

Generics

 

Generics

entity GENAND is

port (D	: in bit_vector(1 downto 0);
	E	: in bit;
	U	: out bit);

end entity GENAND;

architecture GEN2 of GENAND is

signal C: bit;

component ANDGATE

generic (M :integer :=2);

port(A:in bit_vector(M-1 downto 0); Z:out bit);

end component;

begin

U1: ANDGATE port map (D,C);

U <= C or E;

end architecture;

Biblioteca Altera - LPM

LPM: Library of Parametrized Modules

- Consiste-se de biblioteca de componentes da Altera otimizadas para a arquitetura dos CIs produzidos pela Altera.
- Podem ser configuradas por meio do **MegaWizard Plug-In Manager** para gerar símbolo para arquivos bdf.

Exemplo – RAM - Megafunção

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

LIBRARY lpm;                -- declaração da biblioteca ( help do Quartus -- Megafunctions/LPM)
USE lpm.lpm_components.ALL;

-- deve-se suprir para a escrita memwrite em alto e subida de clock -- para leitura, endereço e memwrite em baixo

ENTITY amemory IS
    PORT(read_data          : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
          memory_address    : IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
          write_data        : IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
          Memwrite          : IN std_logic;
          clock,reset       : IN std_logic);

END ENTITY amemory;

ARCHITECTURE behavior OF amemory IS
BEGIN
    component LPM_RAM_DQ
        GENERIC MAP (
            lpm_widthad      => 3,
            lpm_outdata      => "UNREGISTERED",
            lpm_indata       => "REGISTERED",
            lpm_address_control => "UNREGISTERED",
            -- Lê arquivo no formato mif para inicializar valores
            -- lpm_file       => "memory.mif", -- nome do arquivos com dados
            lpm_width        => 8)
    end component;

    PORT MAP (data => write_data, address => memory_address(2 DOWNTO 0),
              we => Memwrite, inclock => clock, q => read_data);
END ARCHITECTURE;
```


Data Flow Modeling

architecture **CONCURRENT** of **MULTIPLE** is
begin

Z <= A and B;

Z <= C and D;

end architecture;

 

Múltiplos Drives

Mais de um processo atribui valor a mesma variável.

Qual valor a variável assume?

STD_ULOGIC X STD_LOGIC

	U	X	0	1	Z	W	L	H	-
U	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'
X	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'
0	'U'	'X'	'0'	'X'	'0'	'0'	'0'	'0'	'X'
1	'U'	'X'	'X'	'1'	'1'	'1'	'1'	'1'	'X'
Z	'U'	'X'	'0'	'1'	'Z'	'W'	'L'	'H'	'X'
W	'U'	'X'	'0'	'1'	'W'	'W'	'W'	'W'	'X'
L	'U'	'X'	'0'	'1'	'L'	'W'	'L'	'W'	'X'
H	'U'	'X'	'0'	'1'	'H'	'W'	'W'	'H'	'X'
-	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'

Type Std_Ulogic is (-- ieee library

'U', -- Unitialized,
 'X','0','1', -- Forcing Unknow, 0, 1
 'Z', -- High Impedance
 'W','L','H', -- Weak Unknow, 0, 1
 '-'); -- Don't Care

Existe função na biblioteca
 para determinar o valor final
 atribuído ao sinal:Std_logic.

Data Flow Modeling / Function / Resolution Function

```
use work.RES_PACK.all;
```

```
entity wiredand is
```

```
    port(A, B: in BIT; Z: out RESOLVED_BIT);
```

```
end entity wiredand;
```


```
architecture WAND_VHDL of wiredand is
```

```
    begin
```

```
        Z <= A;
```

```
        Z <= B;
```

```
end architecture;
```

 

Data Flow Modeling - Resolution Function

```
package RES_PACK is
function RES_FUNC(DATA: in BIT_VECTOR) return BIT;
subtype RESOLVED_BIT is RES_FUNC BIT;
end package RES_PACK ;
```

```
package body RES_PACK is
function RES_FUNC(DATA: in BIT_VECTOR) return BIT is
-- synopsis resolution_method wired_and
begin
    for I in DATA'range loop
        if DATA(I) = '0' then
            return '0';
        end if;
    end loop;
    return '1';
end;
end package body RES_PACK;
```

-
- **C** → Char, Integer, Float, Double

Ex. → char EXEMPLO;

- **VHDL** → Integer, Enumeration (Bit, Boolean, Character), Array (String), Record.

- ♦ **Bit** → '0' ou '1'

Ex. » variable CLR : bit;

- ♦ **Boolean** → false ou true.

- ♦ **Character** → valor ASCII de um caractere.

Ex. » variable letra: character;
letra := 'A';

Arquivos para o Exemplo de escrita em Crital Líquido

```

-- EXEMPLO DE CRIACAO DE ROM PARA ENVIAR COMANDOS A ALU
-- UTILIZADO PELO PROGRAMA LCD_EX.VHD
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
package COMANDOS is
-- 17 PALAVRAS DE 9 BITS
    constant NRO_BITS: INTEGER := 9;          constant NRO_PALV: INTEGER := 17;
    type ROM is array (0 to NRO_PALV-1) of std_logic_vector (NRO_BITS-1 downto 0);
    constant TABELA: ROM := ROM'(
        "000111000", -- comando Function Set  8 bits 2 linhas 5x8
        "000001110", -- comando Display On   D=1 C=1 B=0
        "000000110", -- comando Entry Mode    I/D=1 SH=1
        "000000001", -- comando Clear Display
        "010000000", -- comando DDRAM Address
        "100100000",
        "100100000",
        "101010000",
        "101010010",
        "101001111",
        "101001010",
        "100100000",
        "101000110",
        "101010000",
        "101000111",
        "101000001",
        "100100000"
    );
end package COMANDOS;

```

```
-- EXEMPLO DE DIVISÃO DO CLOCK DE 50 MHz PARA GERAR CLOCK DE 250 kHz (4 us)
-- UTILIZADO PELO PROGRAMA LCD_EX.VHD
```

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
ENTITY clk_div IS
```

```
    PORT
```

```
    (          CLOCK_50          : IN          STD_LOGIC;
      clock_250k          : OUT          STD_LOGIC);
```

```
END clk_div;
```

```
ARCHITECTURE a OF clk_div IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS
```

```
    variable count: integer range 0 to 200;
```

```
    BEGIN
```

```
        WAIT UNTIL CLOCK_50'EVENT and CLOCK_50 = '1';
```

```
        IF count < 99 THEN count := count + 1; clock_250k <= '0';
```

```
        ELSif (count = 200) then count := 0; clock_250k <= '0';
```

```
        else          count := count + 1; clock_250k <= '1';
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END a;
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.comandos.all;

-- -----

Entity LCD_EX is
port( Clk           : in std_logic;      -- System Clock de 250kHz
      Rst           : in std_logic;
      -- LCD signals
      LCD_DATA      : inout std_logic_vector(7 downto 0);      -- LCD data is a bidirectional bus...
      LCD_RS        : out  std_logic;      -- LCD register select
      LCD_RW        : out  std_logic;      -- LCD Read / nWrite
      LCD_EN        : out  std_logic;      -- LCD Enable
      LCD_ON        : out  std_logic;
      LCD_BLON      : out  std_logic
    );
end LCD_EX;

-- -----

Architecture RTL of LCD_EX is
type State_type is (Boot, Initial, Stop);
  signal State : State_type;
Begin
    LCD_RW <= '0';
    LCD_ON <= '1';
    LCD_BLON <= '1';

```

```

process (Clk, Rst)
    variable Count: integer range 0 to 7500;
    variable I: integer range 0 to 30;
    variable DADO: std_logic_vector (8 downto 0);
Begin
    if Rst = '1' then

        State    <= Boot;
        Count    := 0;
        LCD_EN    <= '0';
        LCD_RS    <= '1';
        LCD_DATA    <= (others=>'0');

    elsif rising_edge(Clk) then

        case State is
            when Boot =>    State    <= Boot;
                LCD_RS    <= '1';
                LCD_EN    <= '0';
                Count := Count + 1;
                I := 0;
                if Count = 7500 then -- aguarda 30 ms para clock de 250kHz
                    LCD_RS    <= '0';
                    Count    := 0;
                    State    <= Initial;
                end if;
        end case;
    end if;
end process;

```

```

when Initial =>
    Dado  := Tabela(I);
    State <= Initial;
    LCD_RS <= DADO(8);
    LCD_DATA <= DADO(7 downto 0);
    LCD_EN <= '0';
    case Count is

        when 1  =>  LCD_EN <= '1';  Count := Count+1;
        when 12 =>  -- aguarda 48 us para clock de 250kHz
                    if (I = 3 )then Count := Count+1; -- identifica comando clear display
                    elsif (I = 16) then State <= Stop;
                    else Count := 0; I:=I+1; end if;

        when 500 =>      Count := 0; I:=I+1; -- aguarda 2 ms para clear display

        when others =>   Count := Count+1;
    end case;

    when Stop =>      State <= Stop;
end case;

end if;

end process;

end RTL;

```